

Architektura počítačů

Implementace procesoru

http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/computer_architecture/



Lubomír Bulej

bulej@d3s.mff.cuni.cz

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

faculty of mathematics and physics

Ukázková architektura: MIPS

● Základní charakteristika

- Zjednodušená oproti reálným implementacím
 - Z důvodu názornosti, ale stále dostatečně silná
- Registry
 - 32 obecných 32-bitových registrů R0 – R31 (*general purpose*)
 - Registr PC s adresou následující instrukce pro dekódování
 - Speciální řídicí registry
 - Adresa instrukce, která vyvolala výjimku, apod.



Ukázková architektura: MIPS (2)

● Paměť

- Přístup pouze na zarovnané adresy (dělitelné 4)
 - Odpovídá délce slova 32 bitů
- Nepřímá adresace s posunutím
(*indirect with immediate displacement*)
 - **Load:** $R2 := \text{mem}[R1 + \text{immediate}]$
 - **Store:** $\text{mem}[R1 + \text{immediate}] := R2$



Ukázková architektura: MIPS (3)

● Operace

- Tříoperandové operace
 - Zdrojové operandy: registr/registr, registr/immediate
 - Cílový operand: registr
 - Aritmetické a logické operace, přesun dat mezi registry
- Architektura load/store
 - Přesuny dat mezi pamětí a registry
- Podmíněné skoky
 - Při rovnosti/nerovnosti obsahu dvou registrů
- Nepodmíněné skoky
 - Včetně nepřímých skoků, volání a návrat z podprogramu
- Speciální instrukce



Jednocyklová datová cesta

- **Základní uspořádání logických celků procesoru**

- Spojení kombinačních a sekvenčních obvodů
- Veškeré operace provedeny v jednom cyklu
 - Zpracování každé instrukce má jedinou fázi (jeden atomický krok)
 - Vhodné pro operace přibližně srovnatelné složitosti
 - Časový signál považujeme za implicitní
- **Zjednodušení:** Oddělená instrukční paměť (Harvardská architektura)




Ukázková architektura: MIPS (3)

● Kroky zpracování instrukce

1. Čtení kódu instrukce z paměti na adrese PC
2. Dekódování instrukce a čtení operandů
3. Vykonání operace odpovídající instrukčnímu kódu
 - Operace s obsahem registrů, výpočet adresy pro čtení (zápis) v paměti, porovnávání operandů pro podmíněný skok
4. Uložení výsledku operace
 - Uložení výsledku do registru, čtení (zápis) v paměti
5. Posun PC na následující instrukci
 - Bezprostředně následující, vyjma podmíněného/nepodmíněného skoku nebo výjimky



Sekvenční obvod čtení instrukce (fetch)

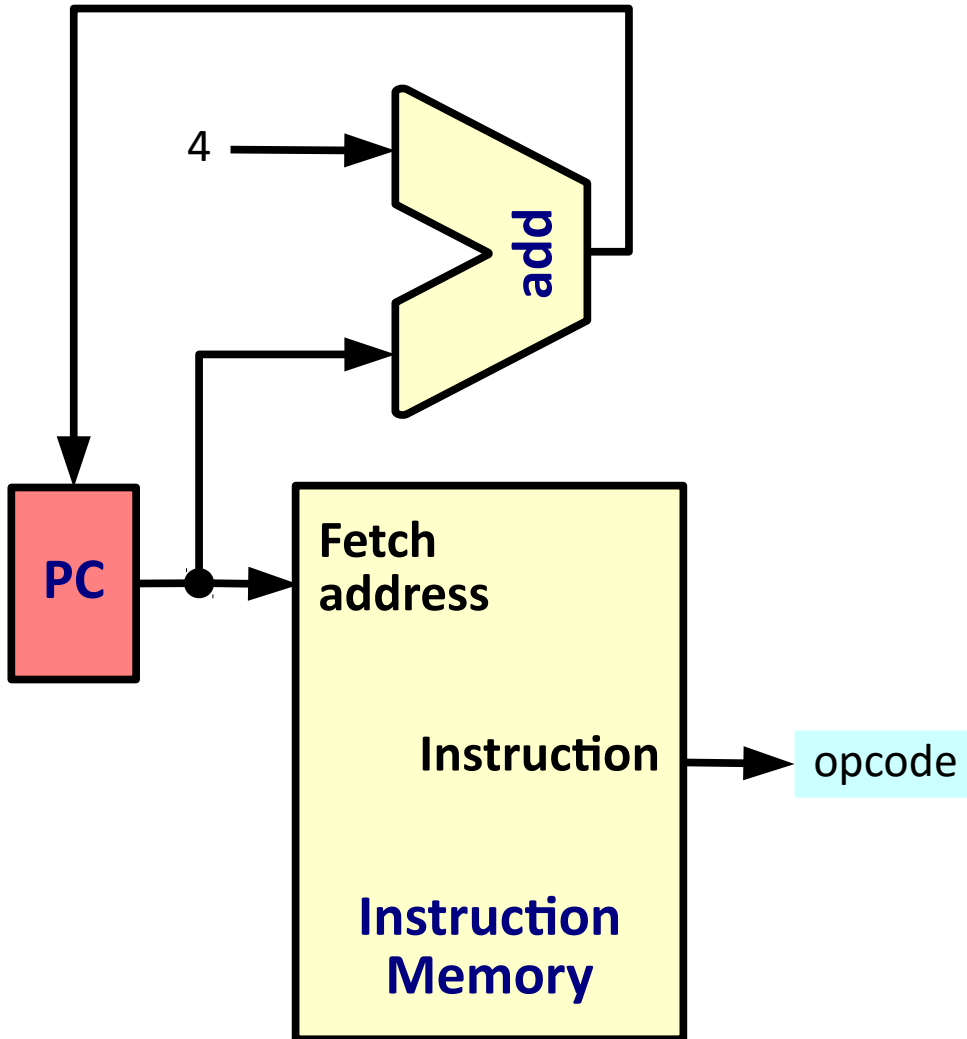

- **Registr PC**


- Adresa instrukce v paměti
- Pro programátora není přímo přístupný

- **Sčítačka**


- Inkrementace PC o 4
- Implicitní posun na následující instrukci




Registrové operace (add, sub, ...)

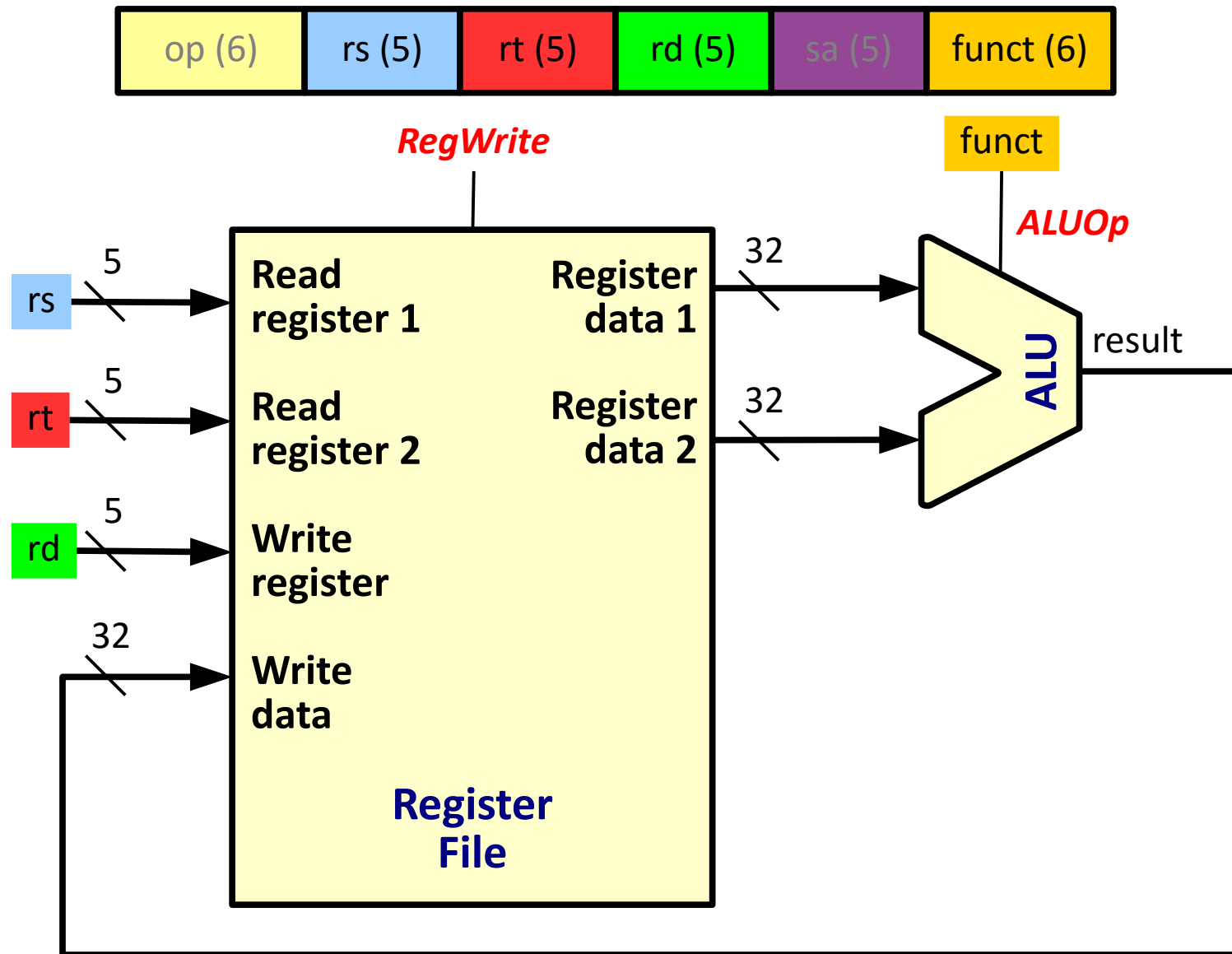


Podpora registrových operací

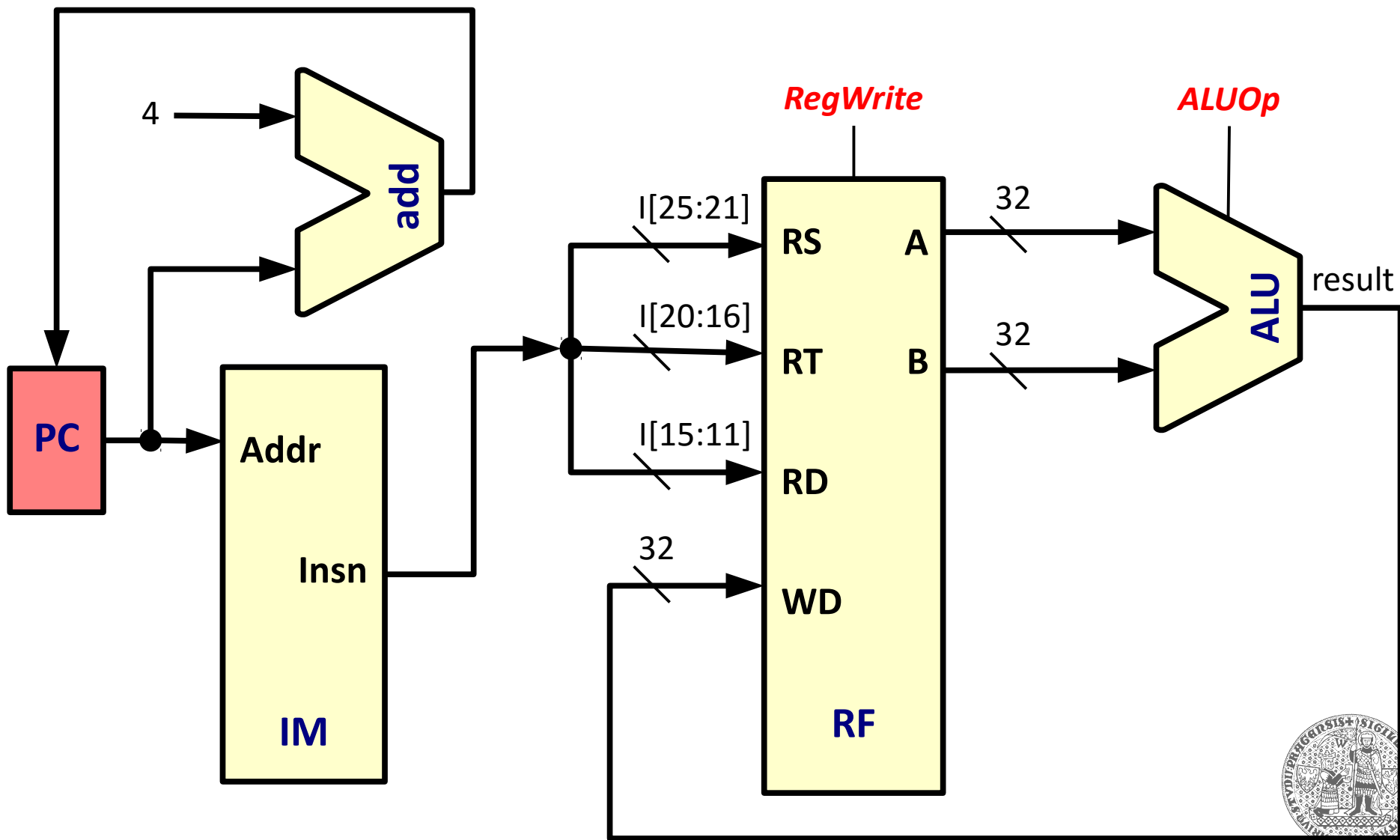



Operace s přímými operandy (addi, ...)

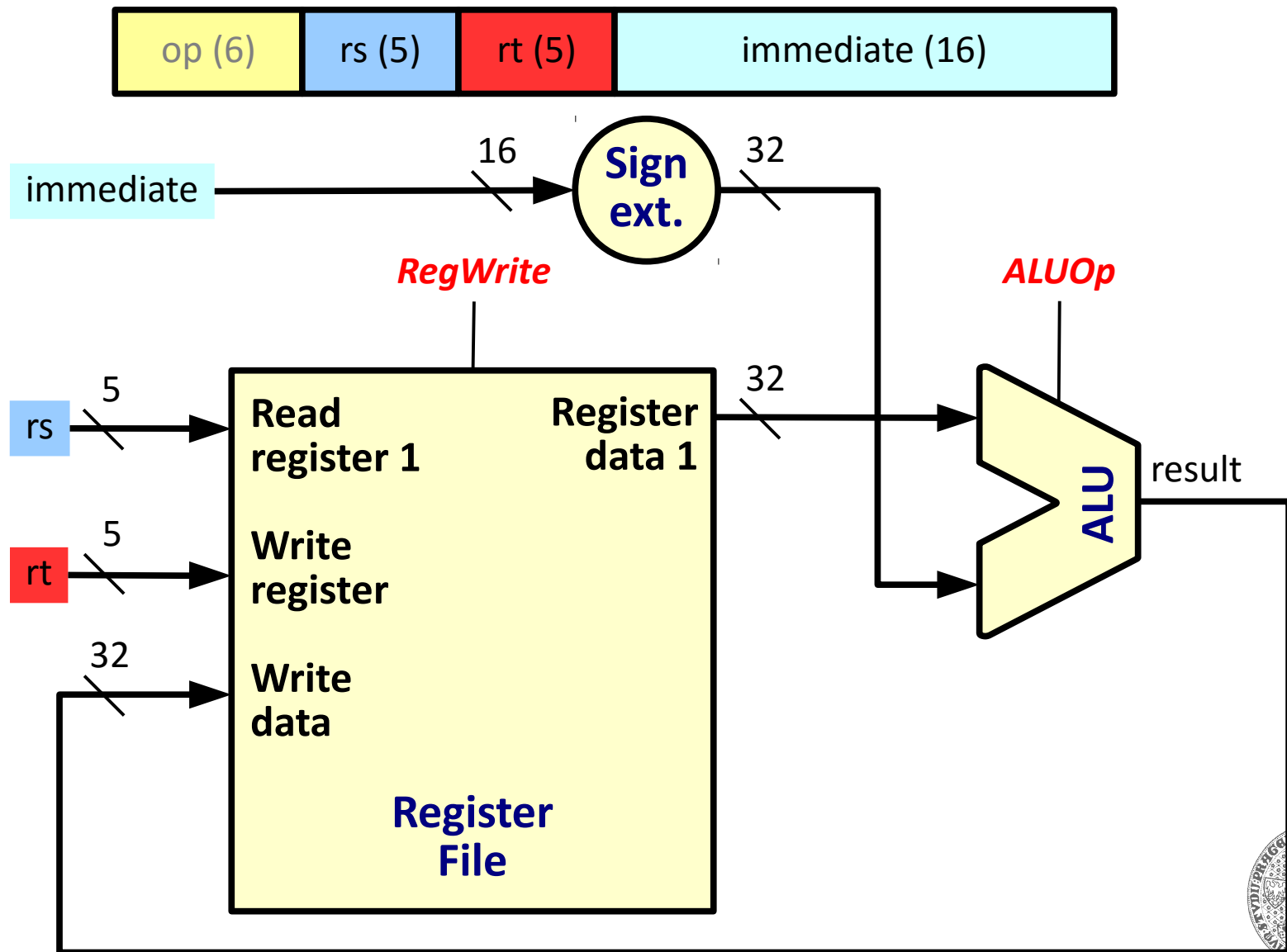



Logický obvod znaménkového rozšíření

 

Podpora přímých operandů

 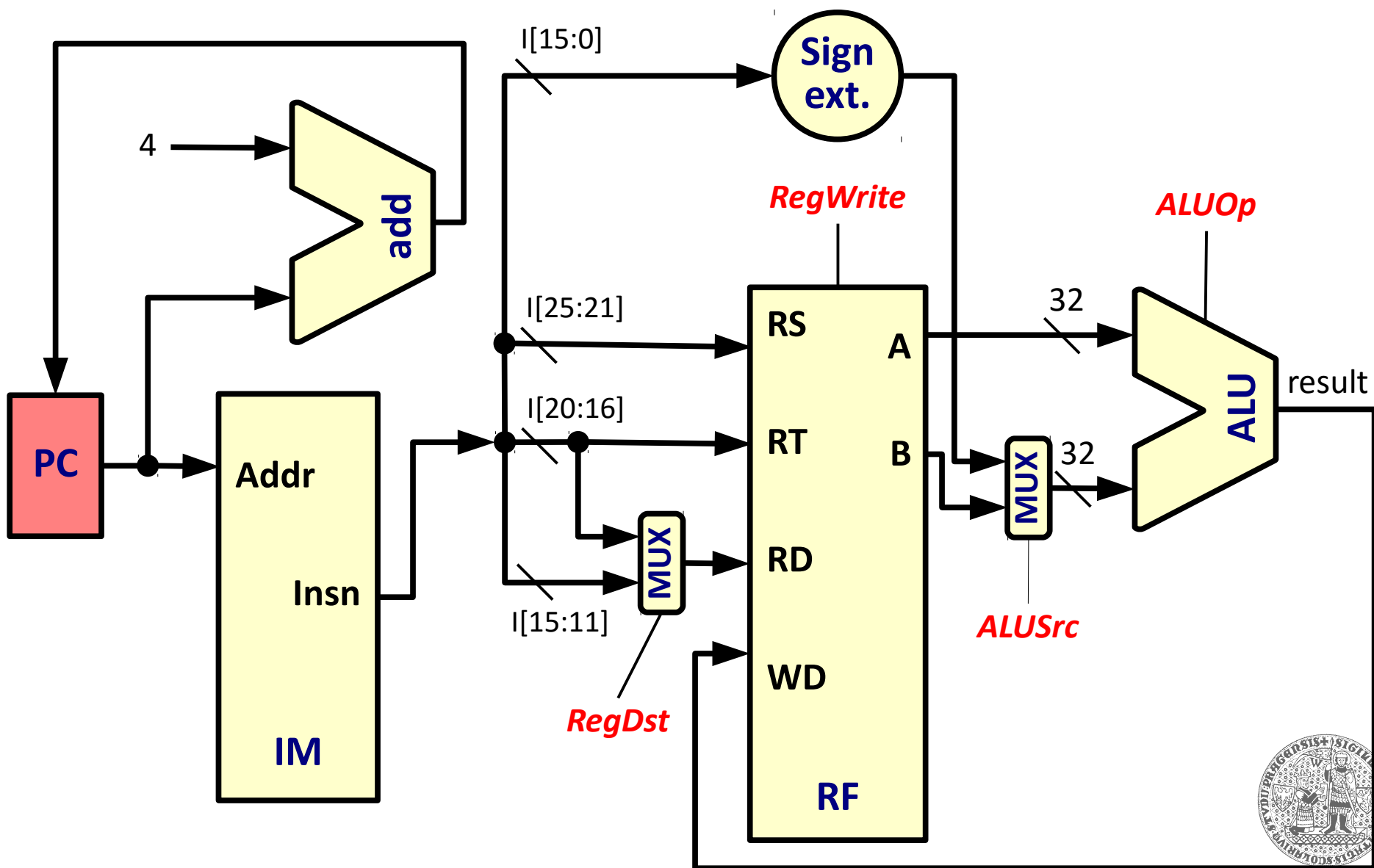

Podpora přímých operandů

 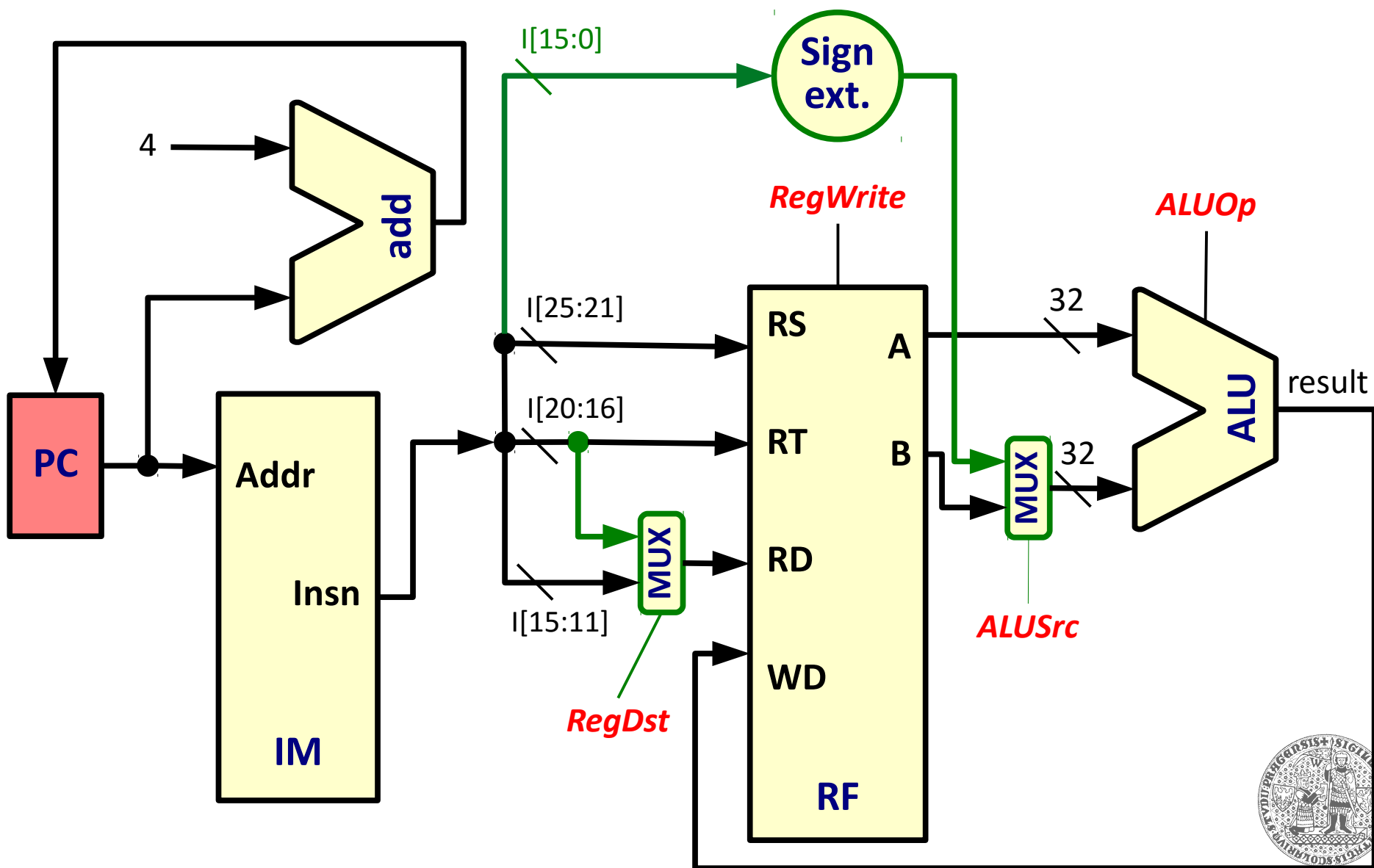


Multiplexer (mux)

- **Přepínač vstupů**

- Logický prvek pro výběr vstupu

 
- **Selektor:** n -bitové číslo $S \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$
- **Vstup:** $N = 2^n$ m -bitových hodnot x_0, x_1, \dots, x_{N-1}
- **Výstup:** m -bitová hodnota $y = x_S$



Binární dekodér do kódu „1 z N “


- **Binary to 1-hot**

 - Logický prvek pro aktivaci 1 z N výstupů na základě hodnoty na vstupu
 - **Vstup:** n -bitové číslo $B \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$
 - **$N=2^n$ výstupů:** B -tý výstup logická 1 (hot), ostatní logická 0




Binární dekodér pro $N=4$



Vstupy		Výstupy			
B_1	B_0	h_3	h_2	h_1	h_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

 


Přepínač vstupů pro $N=4$, $m=1$

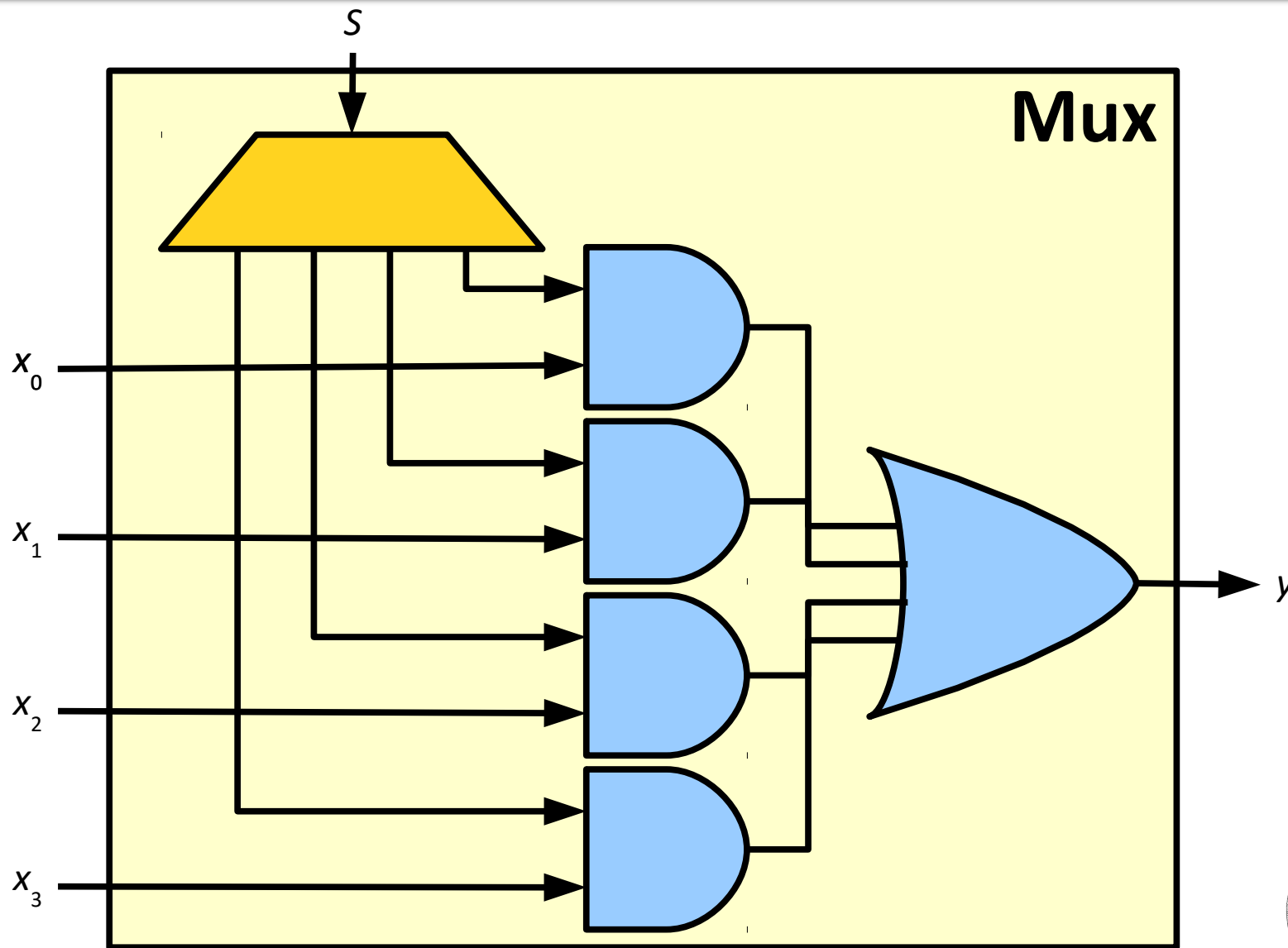



Čtení dat z paměti (ld)

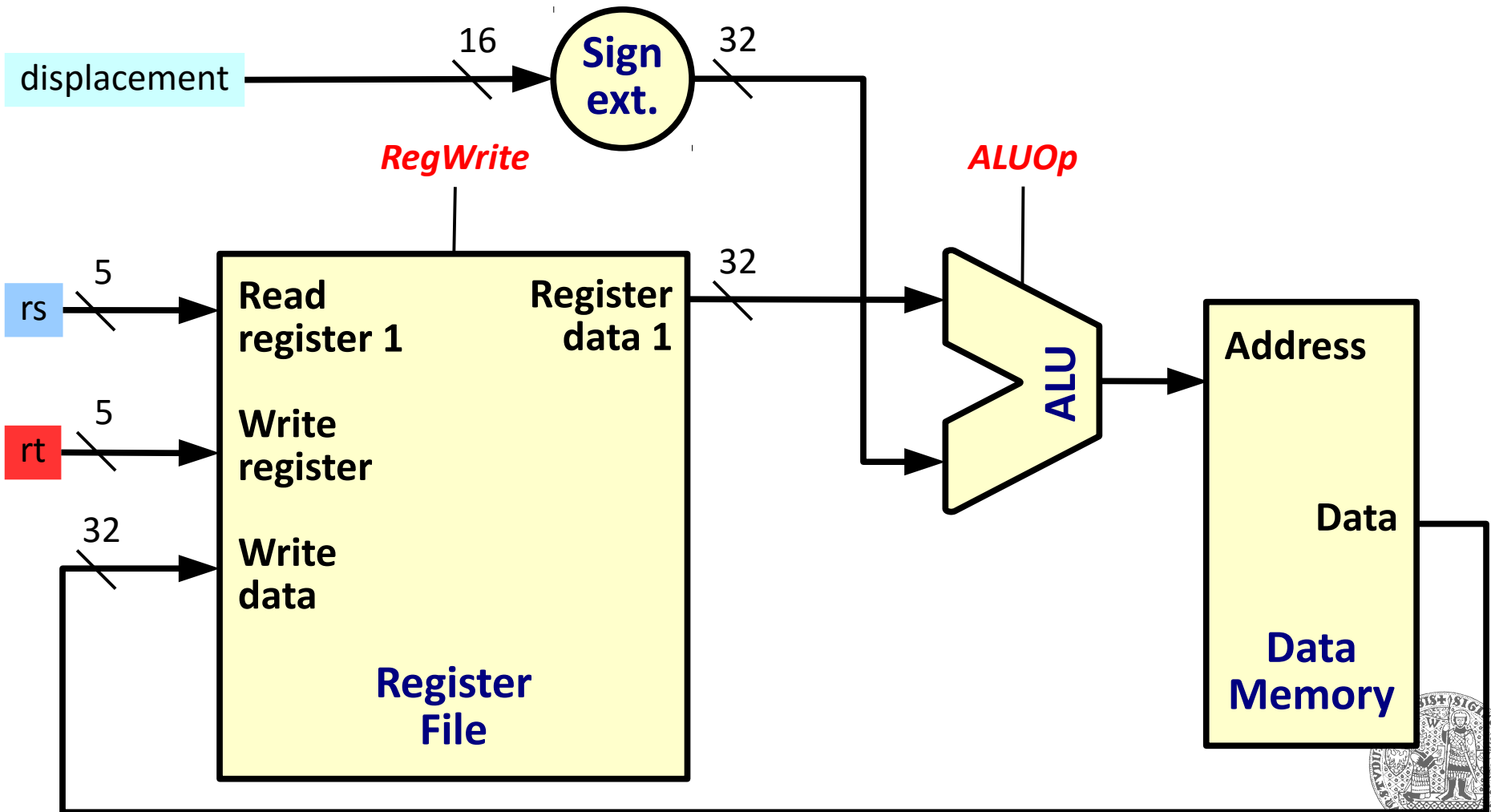 


Zápis dat do paměti (st)

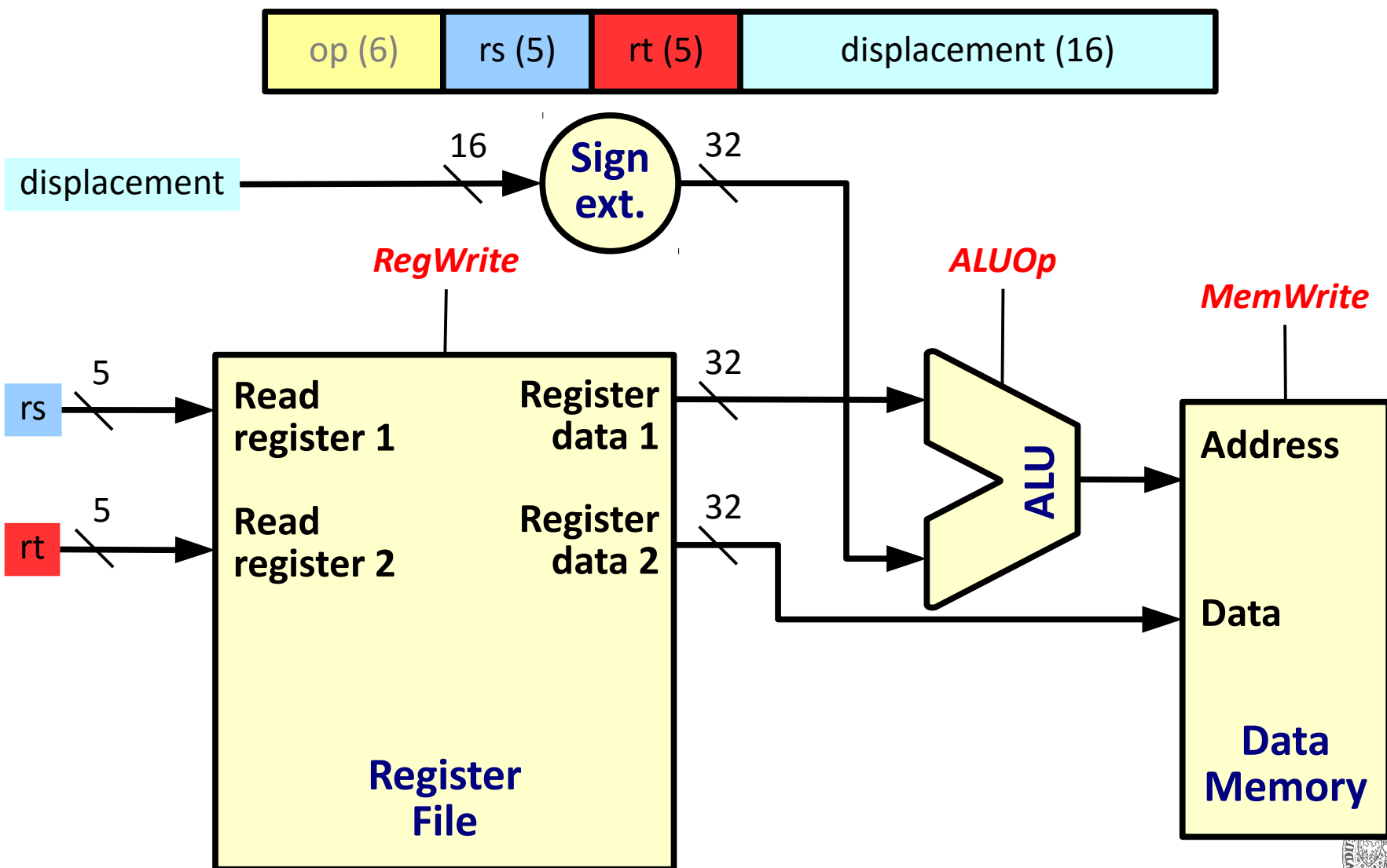


Podpora přístupu do paměti

 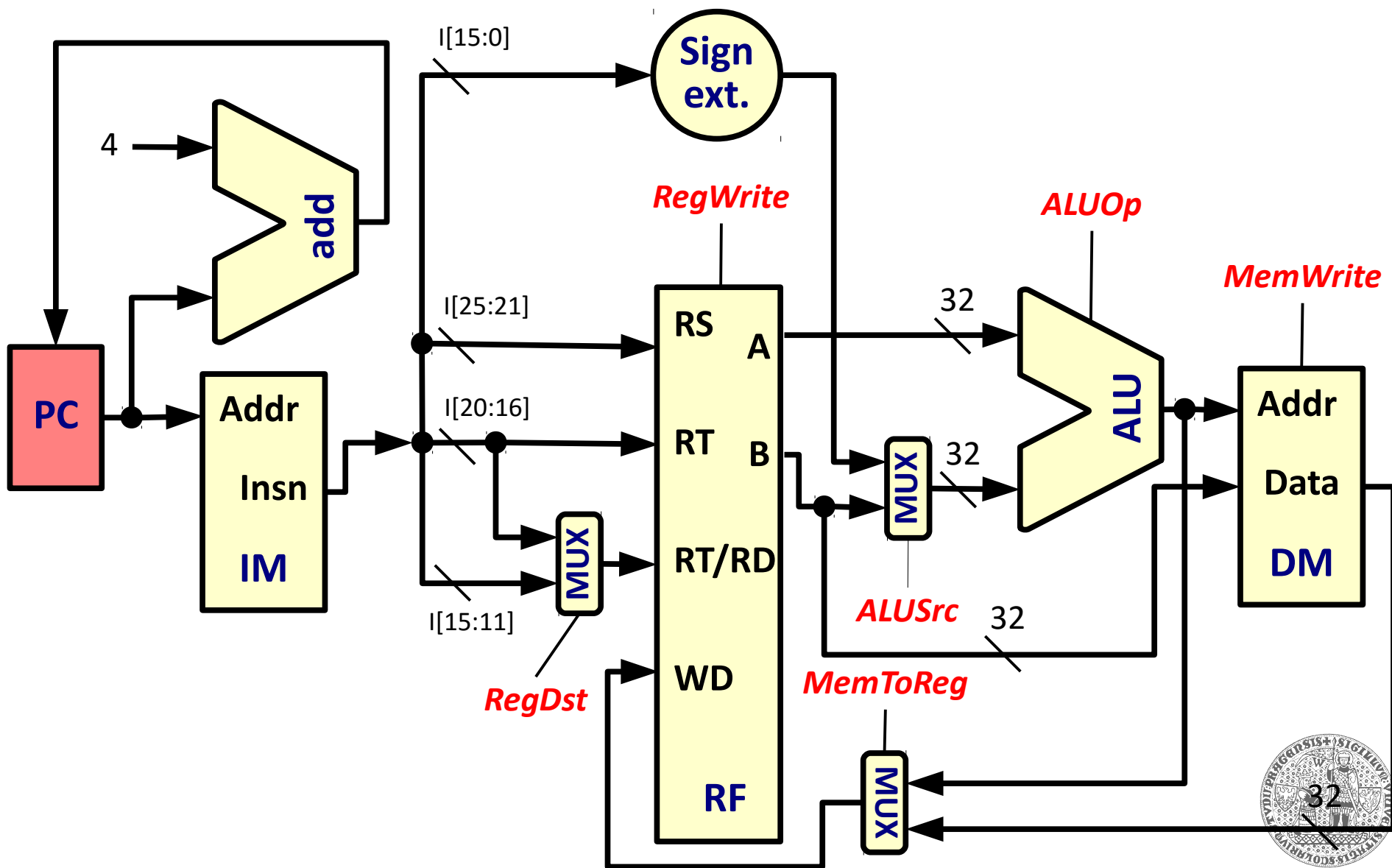


Podpora přístupu do paměti

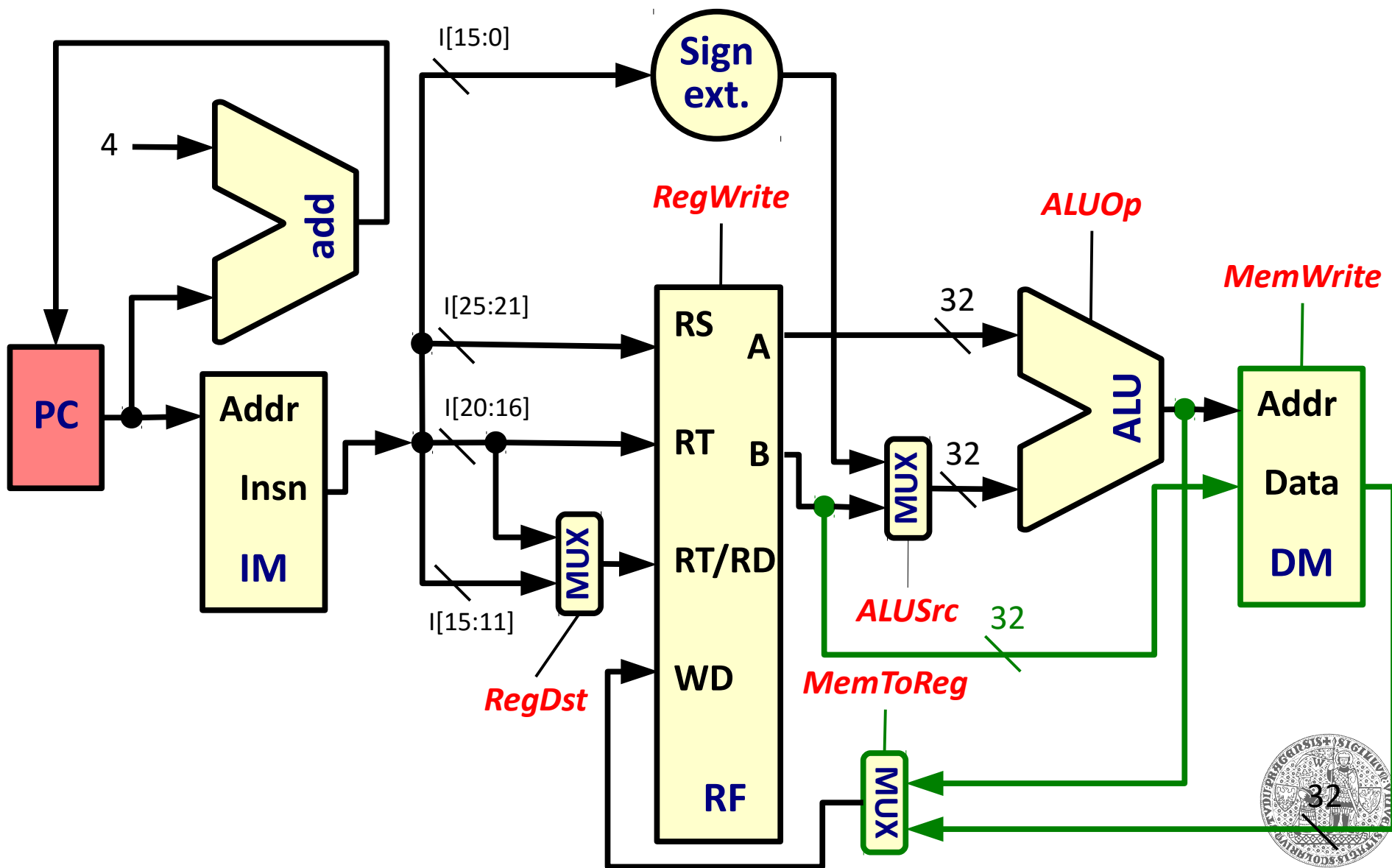



Podmíněný skok s relativní adresou (b)

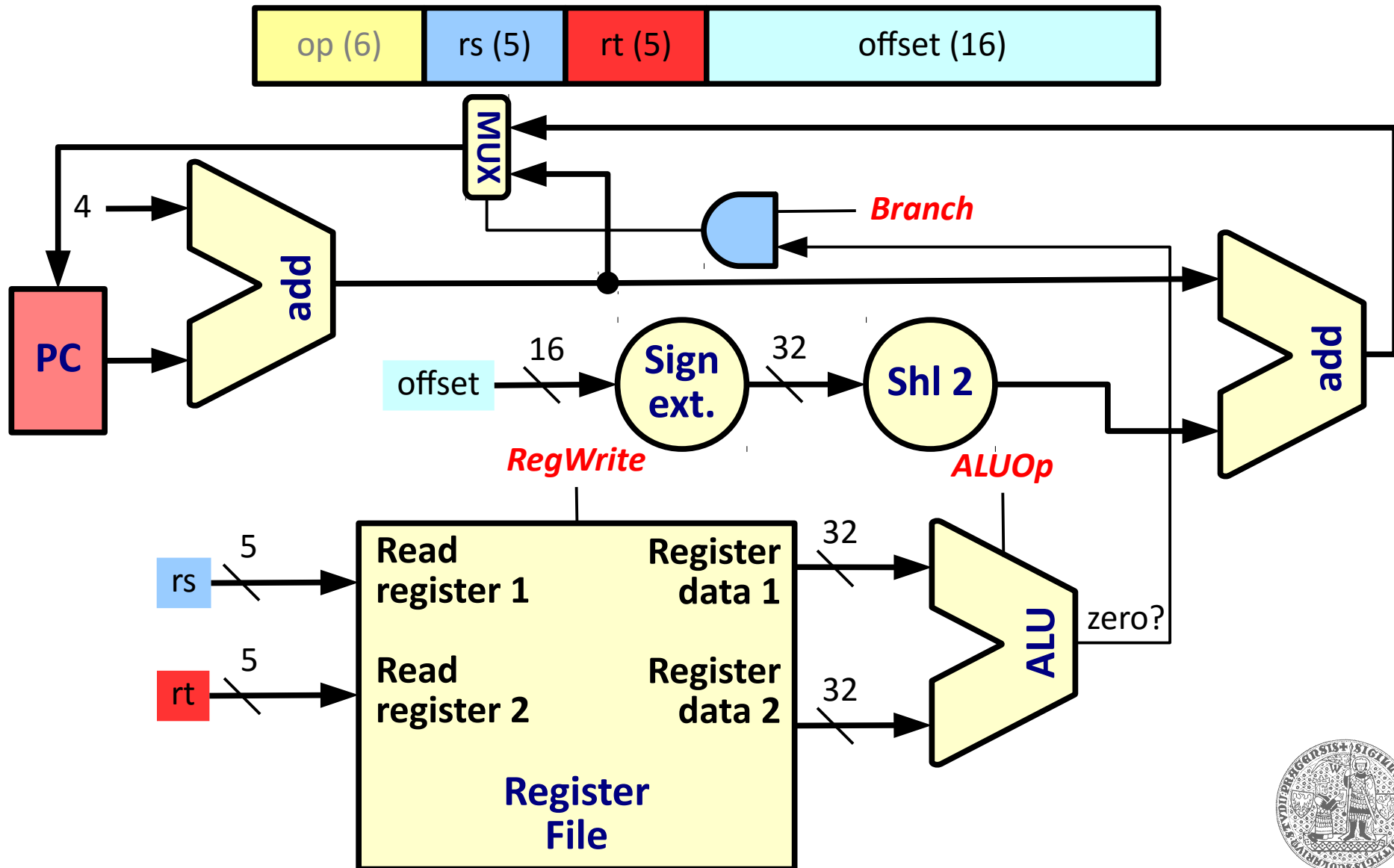



Logický obvod logického posunu vlevo

 


Podpora podmíněného skoku

 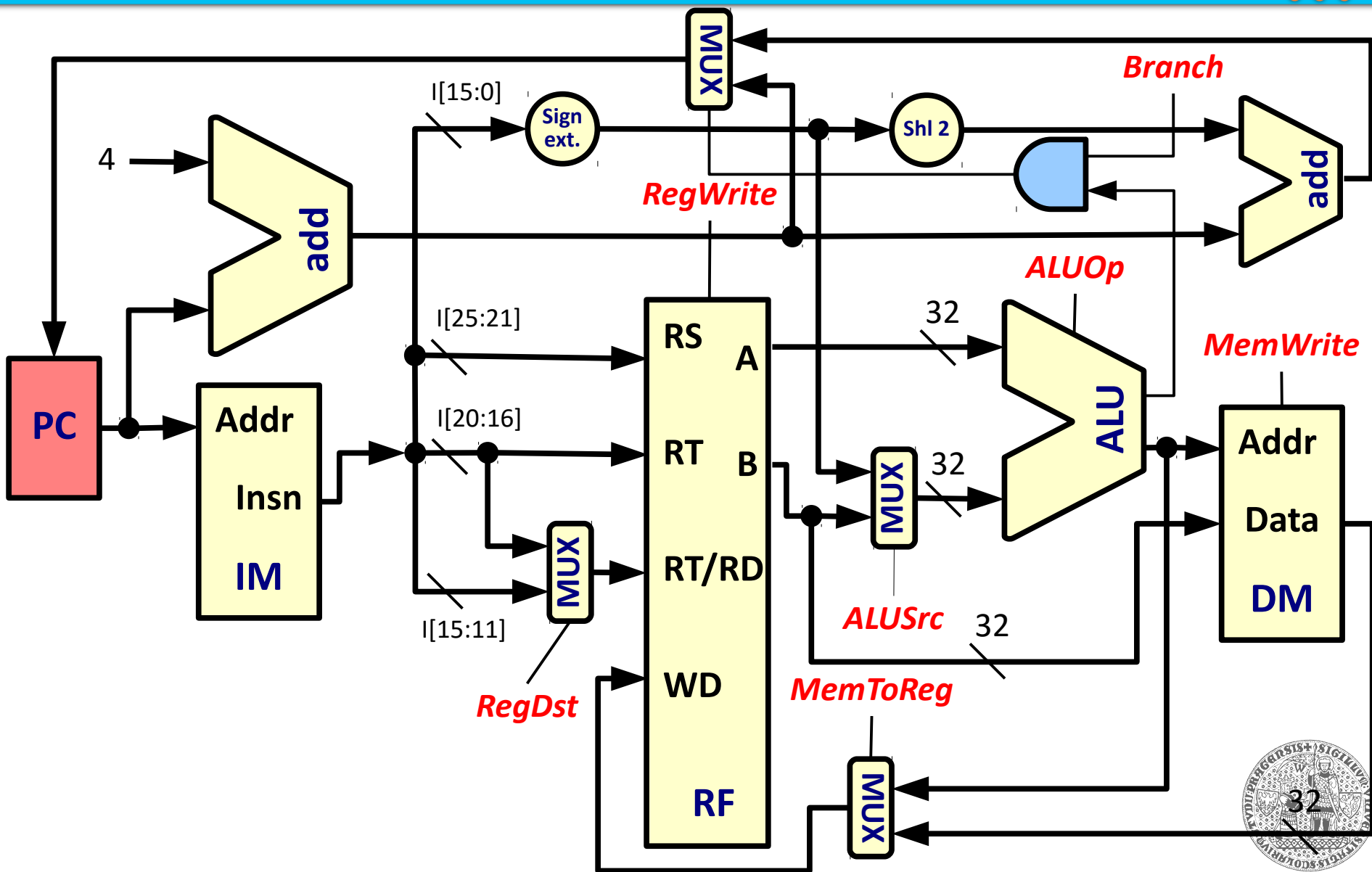


Podpora podmíněného skoku

 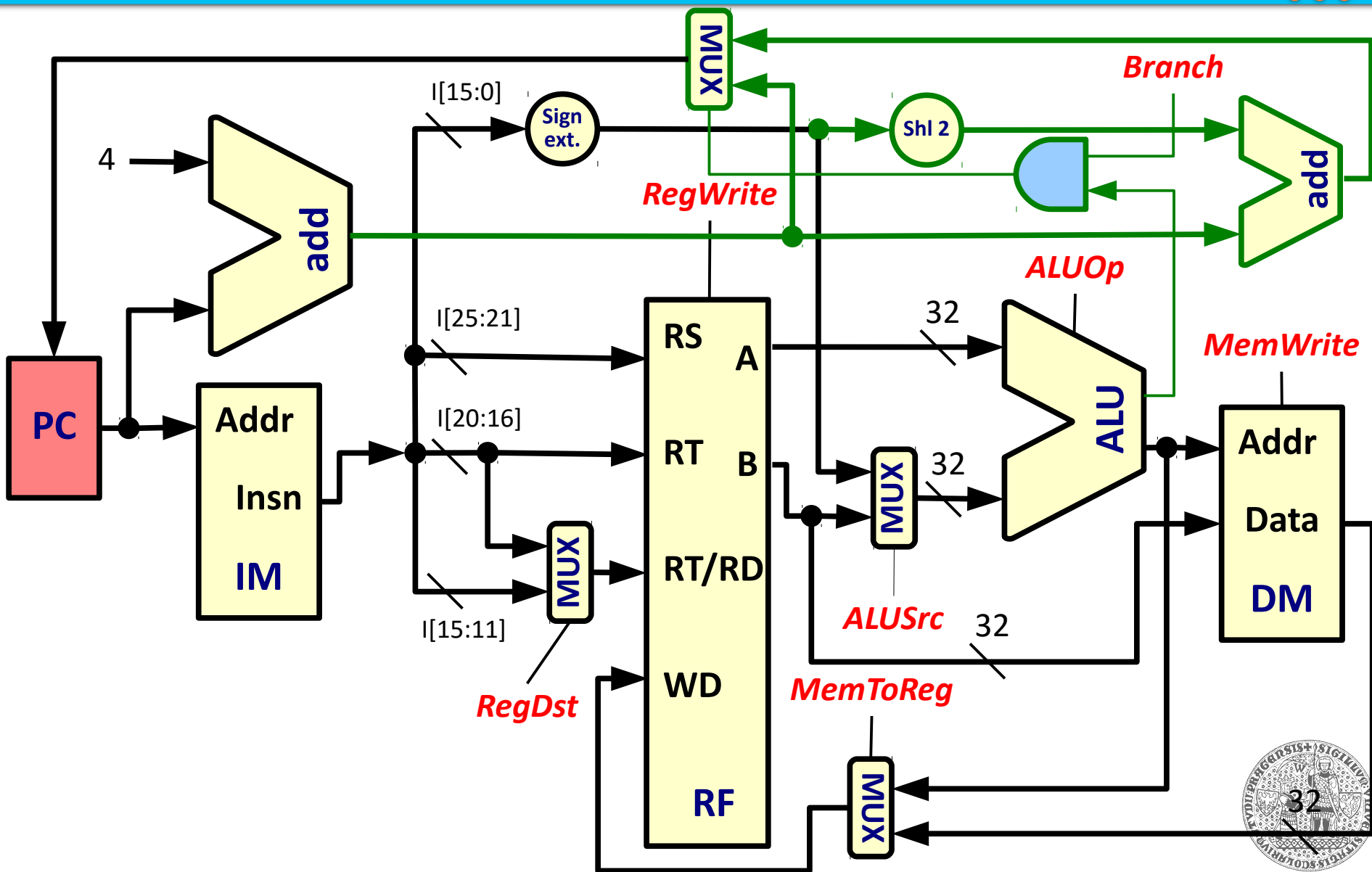


Nepodmíněný absolutní skok (j)

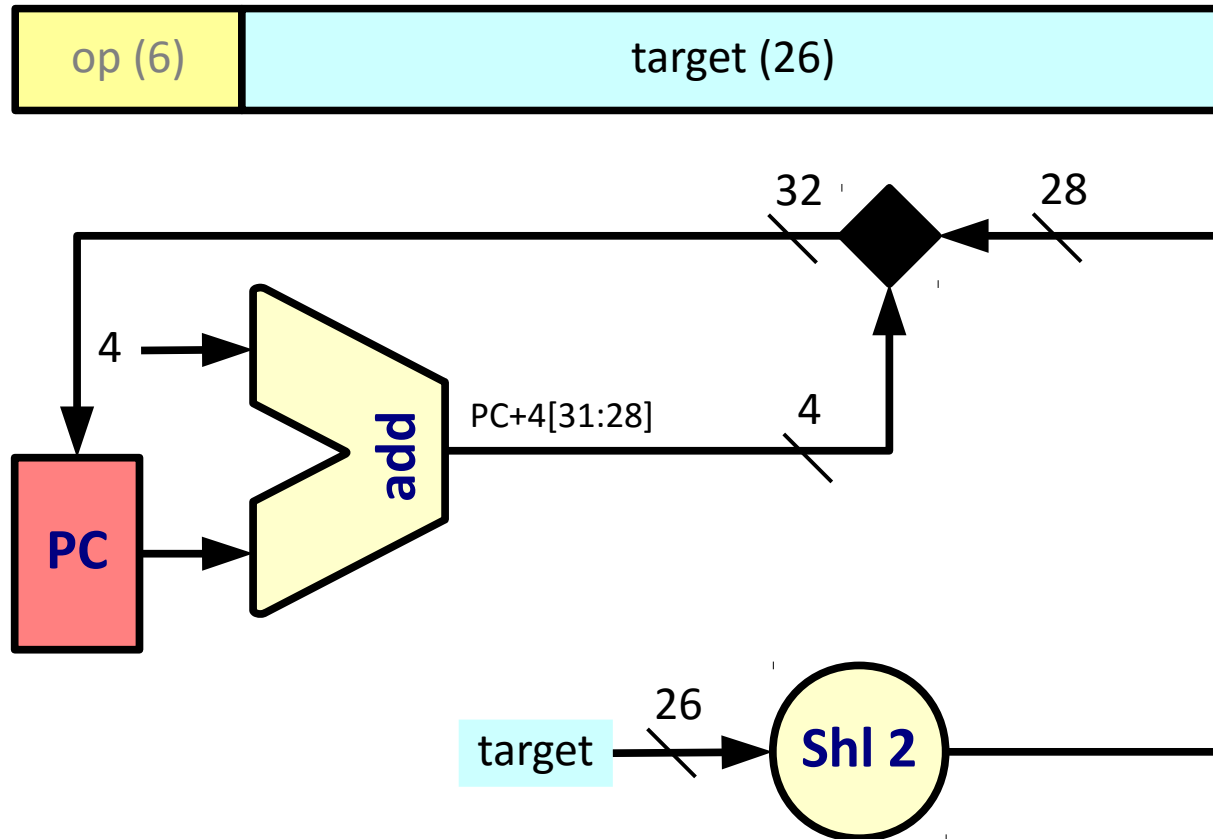


Podpora nepodmíněného skoku

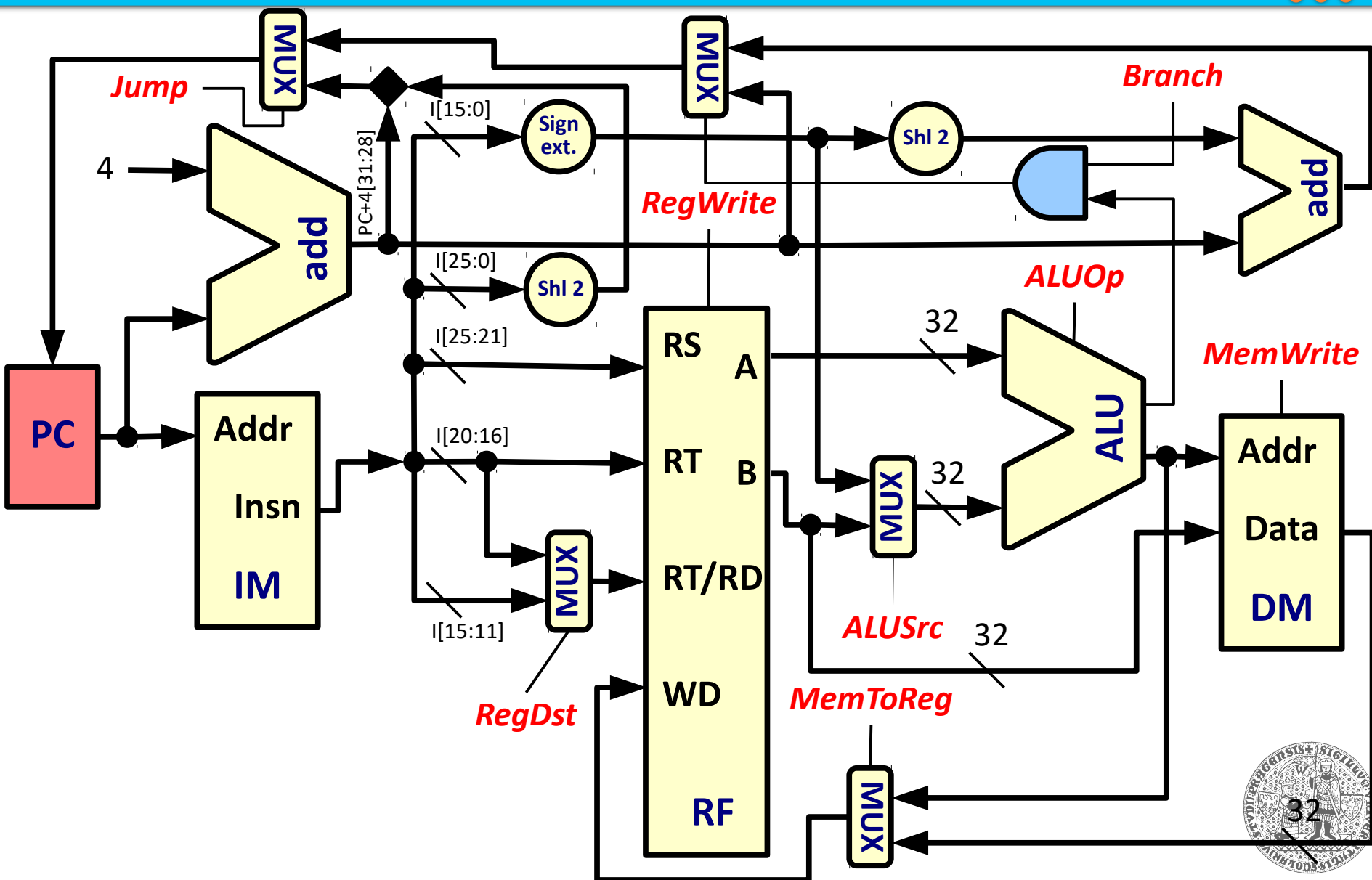

Podpora nepodmíněného skoku

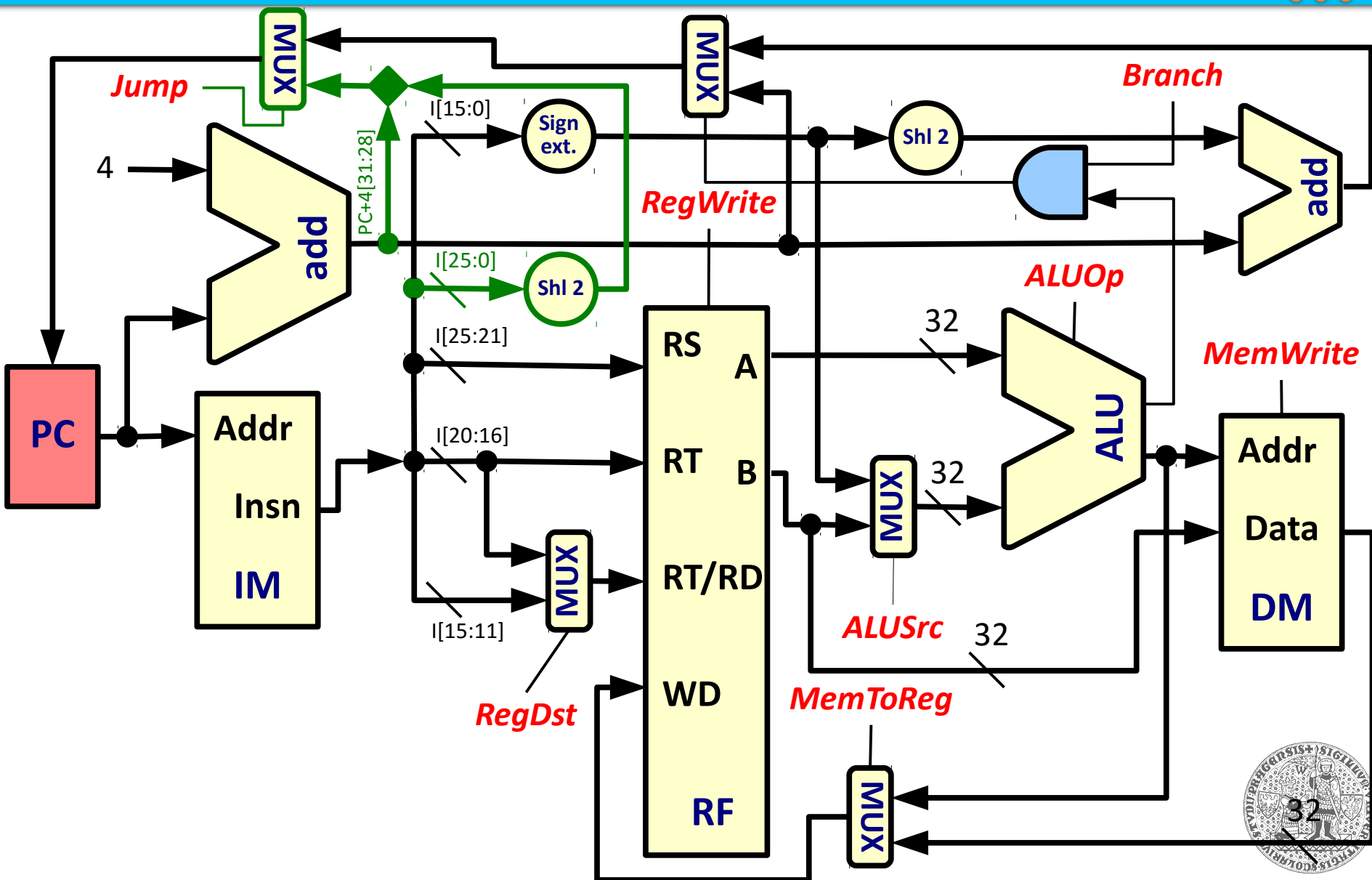

Řízení jednocyklové datové cesty

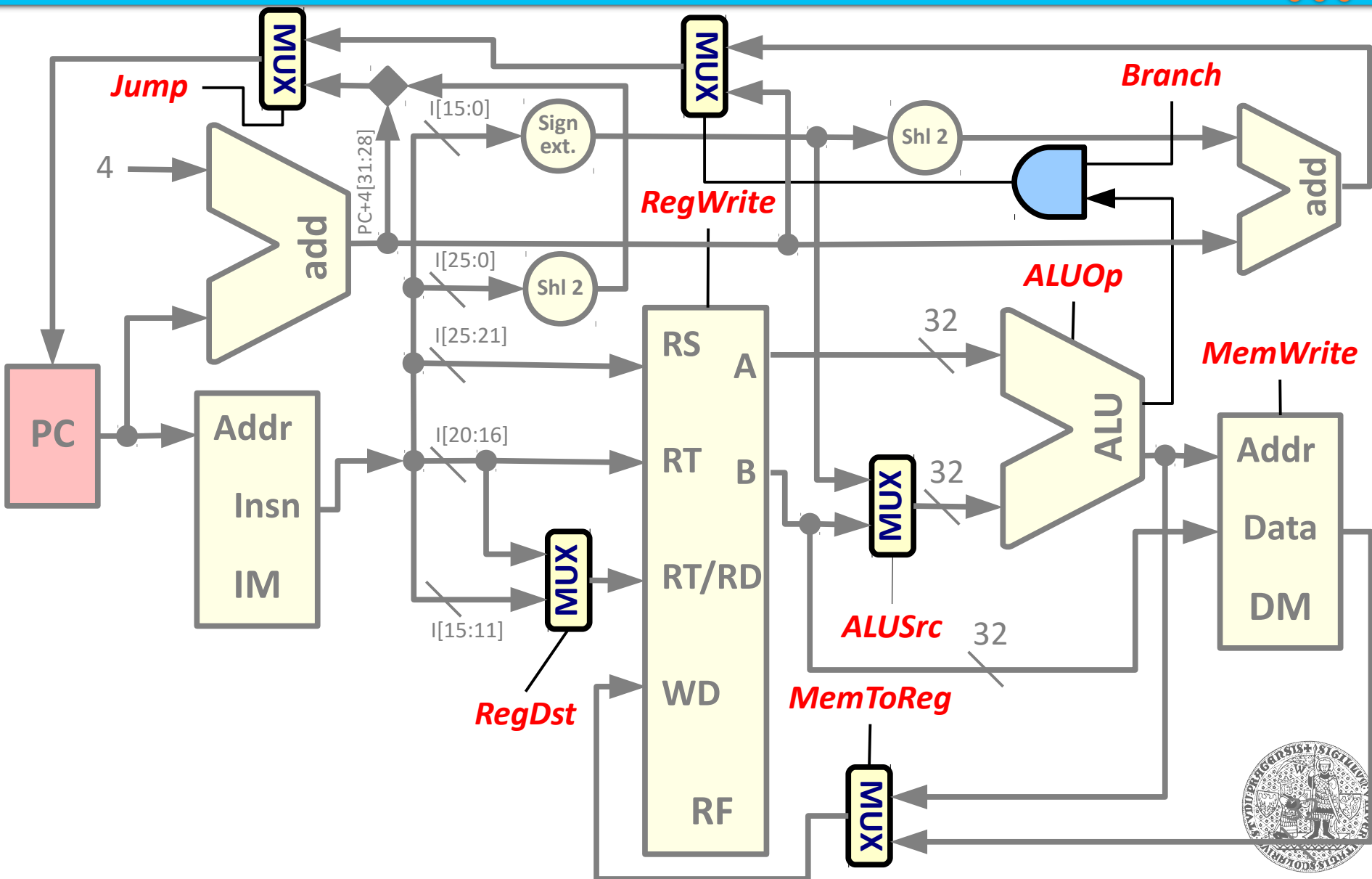


Řízení jednocyklové datové cesty (2)


- **Řízení průchodu dat**
 - V závislosti na typu operace
 - Generování řídicích signálů
 - Zdroj hodnoty PC
 - Zápis do registrů
 - Čtení/zápis paměti
 - Operace ALU
 - Nastavení multiplexerů




Příklad: Řízení datové cesty pro *add*

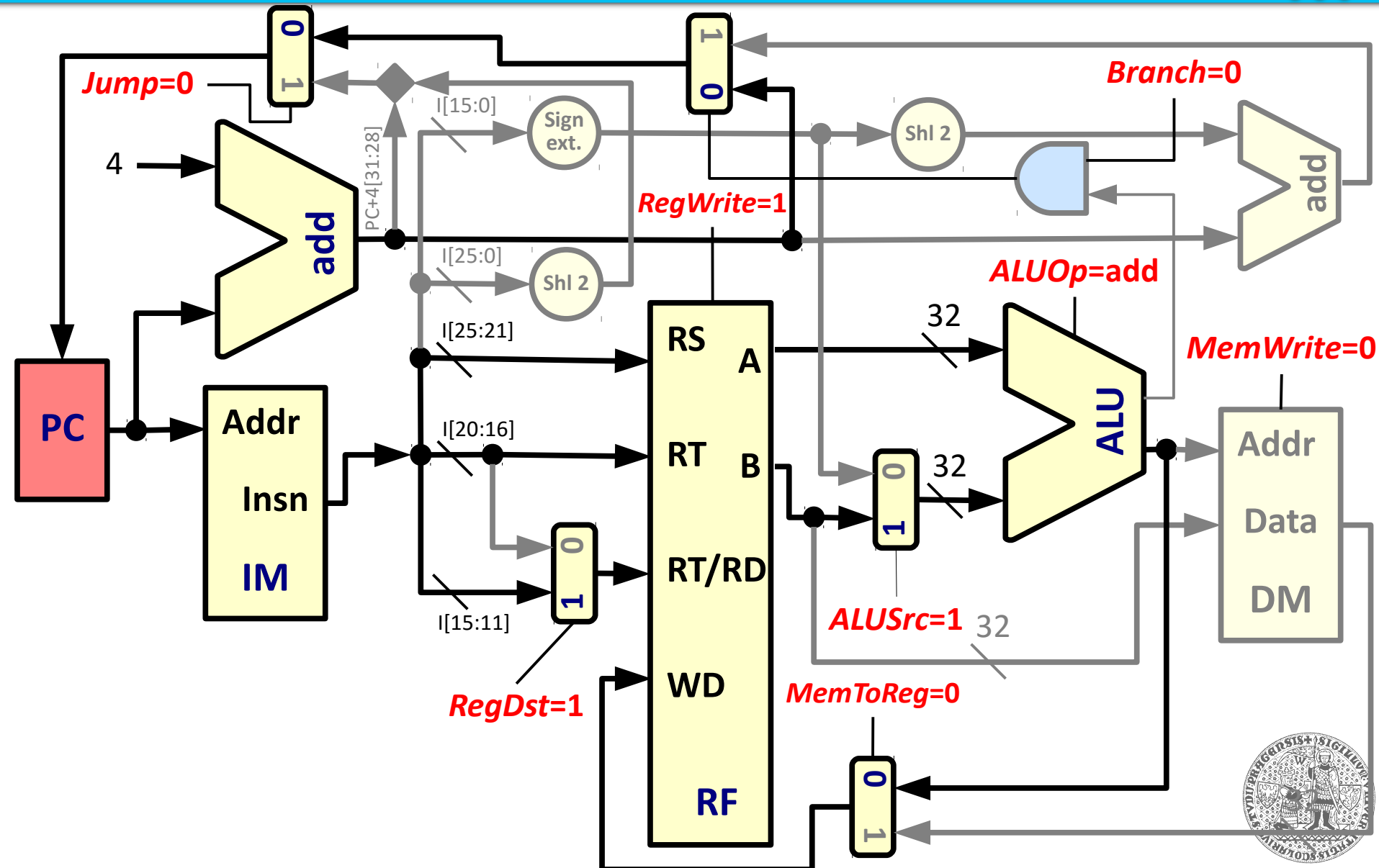

Příklad: Řízení datové cesty pro sw

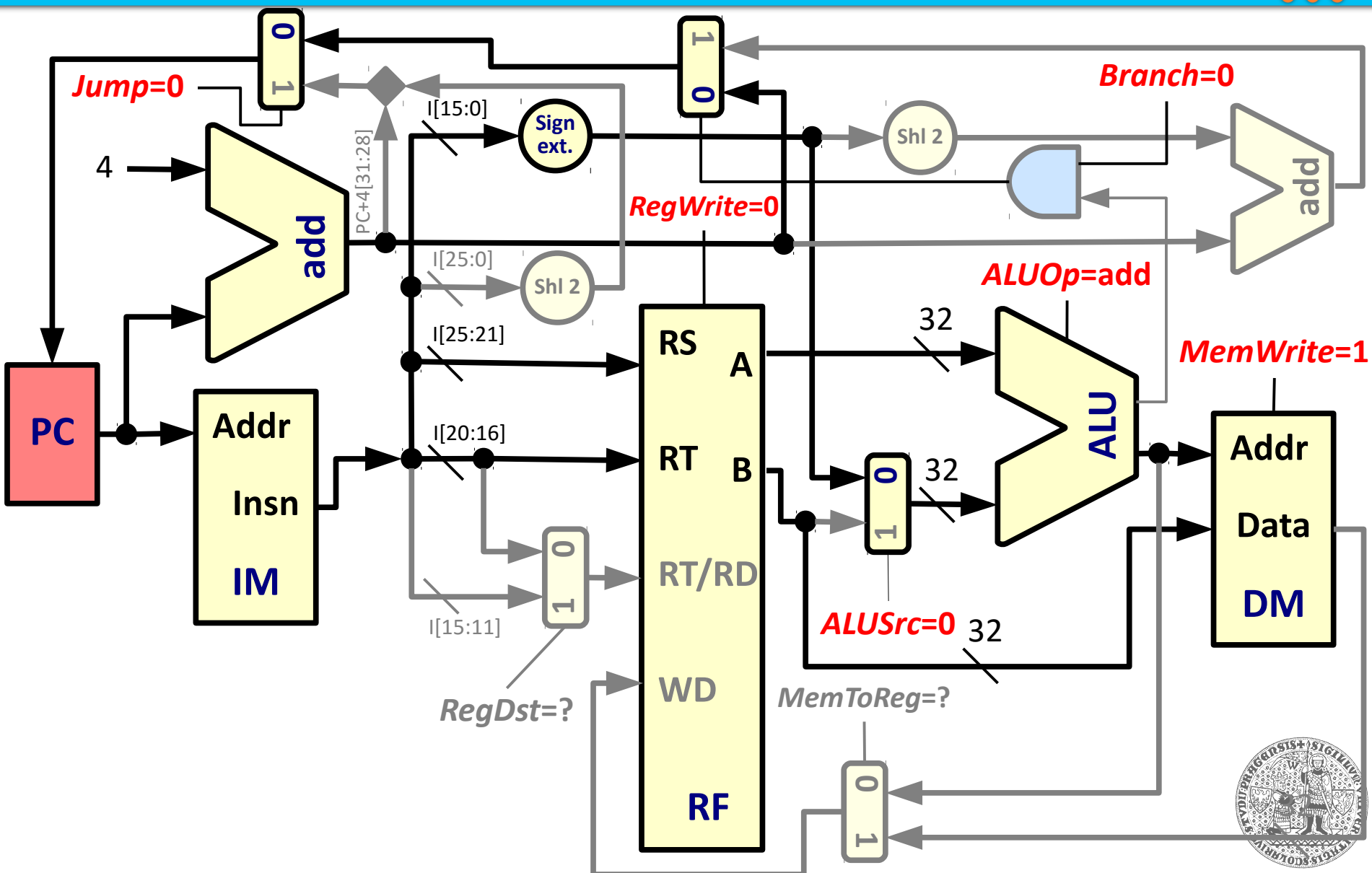

Příklad: Řízení datové cesty pro *beq*

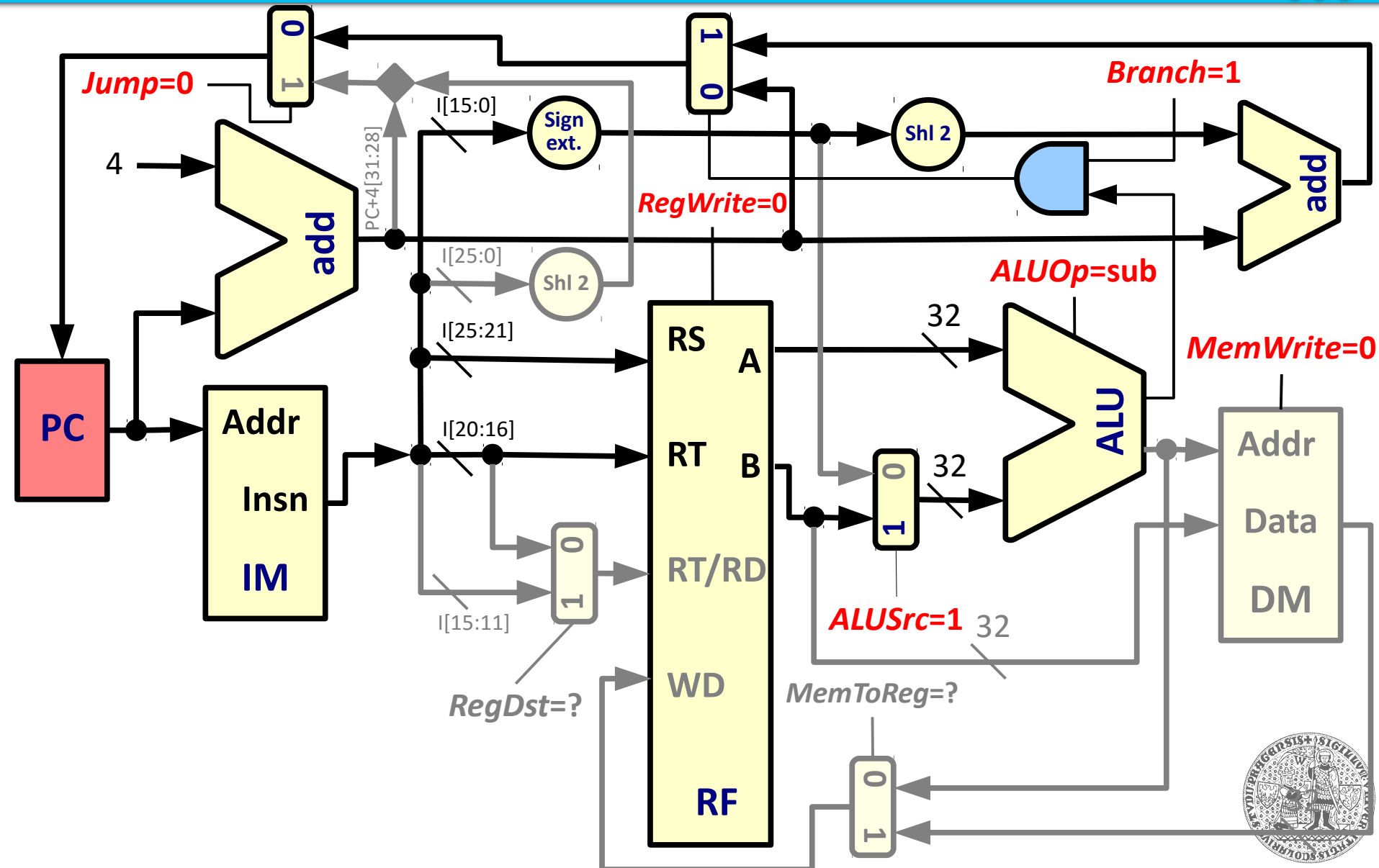

Řadič datové cesty

- ***Data path controller***

- Logický obvod generující řídící signály
- Hodnoty signálů závisí na operačním kódu instrukce
 - Některé mohou být přímo součástí instrukčního kódu
 - **MIPS:** Část signálů *ALUOp* odpovídá bitům v poli *funct* instrukcí formátu R-type
 - Zjednodušuje implementaci řadiče



Řadič pomocí ROM

- **Řadič s řídicí pamětí**

- Slova v paměti reprezentují hodnoty řídicích signálů
- Hodnota operačního kódu adresuje řádky paměti

opcode	<i>Jump</i>	<i>Branch</i>	<i>RegDst</i>	<i>RegWrite</i>	<i>MemWrite</i>	<i>MemToReg</i>	<i>ALUOp</i>	<i>ALUSrc</i>
add	0	0	1	1	0	0	add	1
addi	0	0	0	1	0	0	add	0
lw	0	0	0	1	0	1	add	0
sw	0	0	?	0	1	?	add	0
beq	0	1	?	0	0	?	sub	1
j	1	?	?	0	0	?	?	?



Řadič pomocí ROM (2)

- **Reálný procesor MIPS**


- Zhruba 100 instrukcí a 300 řídících signálů
 - Kapacita řídící ROM zhruba 30000 bitů (~ 4 KB)
- Implementační problémy
 - Jak vyrobit ROM rychlejší než je datová cesta



Řadič pomocí kombinačního obvodu

- **Rychlejší alternativa k ROM**

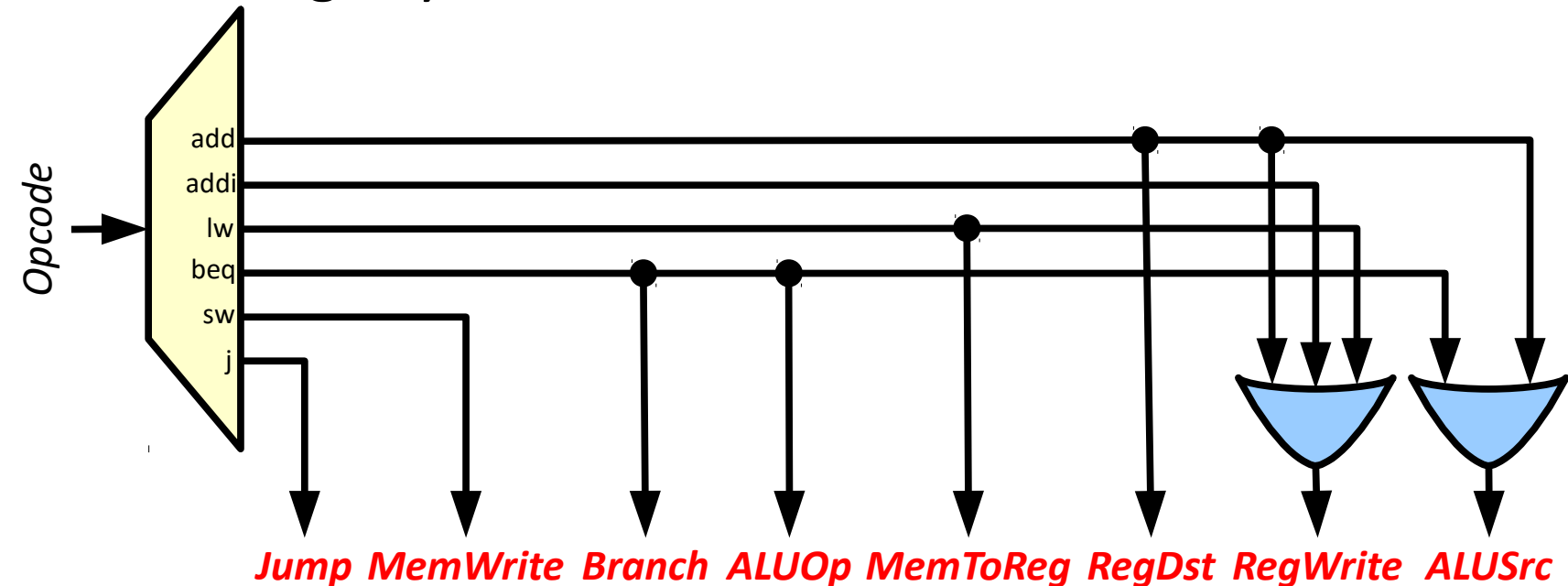- Pozorování: Mnoho řídících signálů má málo jedniček nebo nul
- Obsah ROM lze kompaktně reprezentovat logickými funkcemi




Průběh hodinového cyklu

• Datová cesta s nepřetržitým čtením

■ V našem návrhu není na závadu

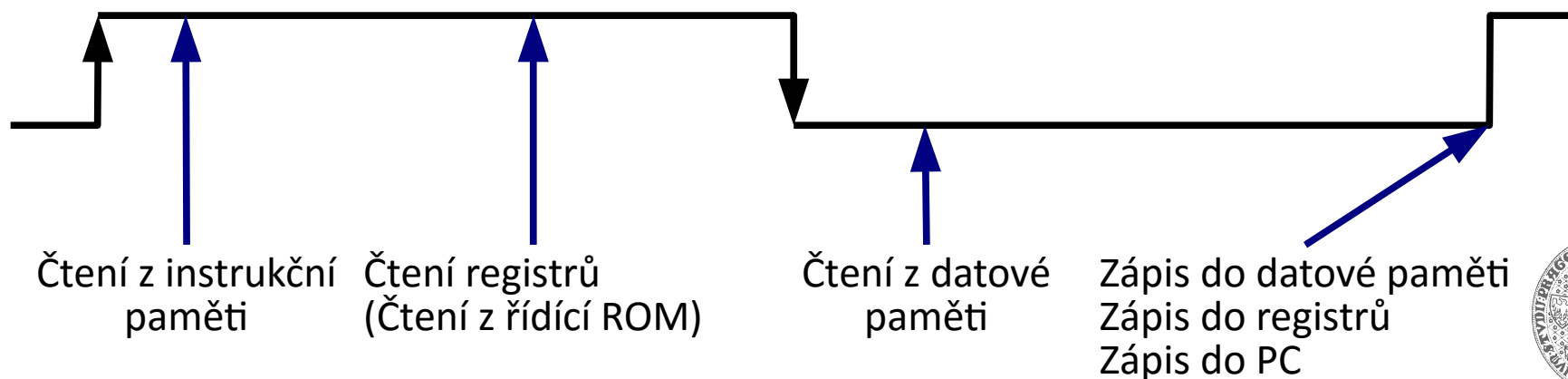- Zápisy (PC, RF, DM) jsou nezávislé
- V rámci cyklu žádné čtení nenásleduje po zápisu
- Čtení instrukce (fetch) nepotřebuje řízení
 - Po přečtení instrukce řadič dekoduje operační kód na řídicí signály pro zbývající části datové cesty
 - Při změně PC se začne zpracovávat další instrukce



Výkon jednocyklového procesoru

- **Každá instrukce trvá právě 1 takt (CPI=1)**
 - Jednocyklový řadič (řídící ROM nebo kombinační obvod)
 - Obecně nižší taktovací frekvence
 - Délka cyklu odpovídá délce nejdelší instrukce
 - V našem případě *load*
 - Obvykle násobení, dělení nebo floating point operace
 - Datová cesta obsahuje duplicitní prvky
 - Instrukční a datová paměť, dvě sčítačky navíc



Vícecyklová datová cesta

- **Základní myšlenka**

- Proměnná doba zpracování instrukcí

- Jednoduché instrukce by neměly trvat stejně dlouho jako složité
- Perioda hodinového signálu je konstantní → zpracování instrukce rozděleno do více kroků
 - Perioda hodinového signálu odpovídá **délce kroku**
 - Instrukční cyklus vs. strojový cyklus



Výkon vícecyklového procesoru

● Hrubý odhad

■ Předpoklady

- Jednoduché instrukce trvají 10 ns
- Násobení trvá 40 ns
- Typický instrukční mix obsahuje v průměru 10 % násobení

■ Jednocyklová datová cesta

- Perioda hodin 40 ns, CPI=1 → výkon **25 MIPS**

■ Vícecyklová datová cesta

- Perioda hodin 10 ns, CPI=1,3 → průměrně 13 ns na instrukci, výkon **77 MIPS** (trojnásobné zlepšení)



Rozdělení instrukce do kroků

- **Obvyklý instrukční cyklus**

1. Čtení instrukce
2. Dekódování instrukce, čtení registrů
3. Vykonání operace / výpočet adresy / dokončení větvení
4. Zápis výsledku / přístup do paměti
5. Dokončení čtení z paměti





Vícecyklová datová cesta (2)

- **Princip implementace**

- Rozdělení zpracování instrukce do kroků
 - Izolace kroků pomocí registrů pro mezivýsledky
- Funkce řadiče
 - Realizace návaznosti jednotlivých kroků v datové cestě
 - Některé instrukce mohou některé kroky přeskočit a skončit dříve



Vícecyklová datová cesta (3)

 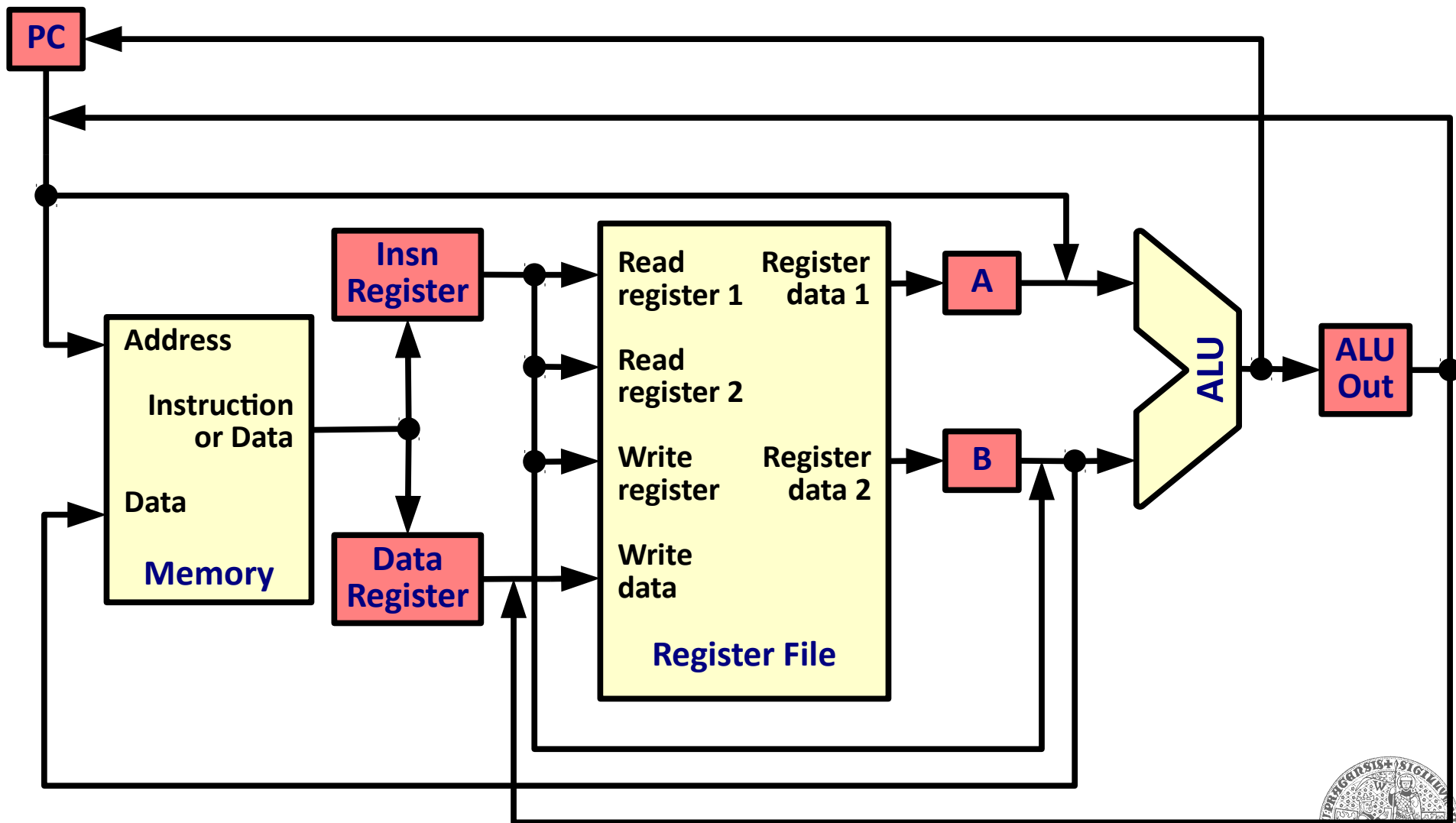

1. krok: Čtení instrukce

- **Současně probíhá**

- $IR \leftarrow \text{Memory}[PC]$

- Přechtení instrukce do instrukčního registru

- $PC \leftarrow PC + 4$

- Posun PC na adresu další instrukce v sekvenci
 - Změna hodnoty PC čtení instrukce neovlivní, protože přechtená instrukce je již v instrukčním registru



2. krok: Dekódování instrukce, čtení reg.

- **Současně probíhá**

- $A \leftarrow \text{Reg}[\text{IR.rs}]$
 - Přečtení obsahu zdrojového registru A
- $B \leftarrow \text{Reg}[\text{IR.rt}]$
 - Přečtení obsahu zdrojového registru B
- $\text{ALUOut} \leftarrow \text{PC} + (\text{SignExtend}(\text{IR.addr}) \ll 2)$
 - Výpočet adresy podmíněného skoku
 - Pokud instrukce není skok, výsledek se nepoužije

- **Další kroky se liší podle typu instrukce**



3. krok: Vykonání operace / výpočet adr.

● Instrukce podmíněného skoku (*konec*)

- $(A == B) \Rightarrow PC \leftarrow \text{ALUOut}$
 - Cíl skoku vypočítaný v předchozím kroku

● Instrukce nepodmíněného skoku (*konec*)

- $PC \leftarrow PC[31:28] + (IR[25:0] \ll 2)$

● Aritmeticko-logická operace

- $\text{ALUOut} \leftarrow A \text{ funct } B$
- $\text{ALUOut} \leftarrow A \text{ funct } \text{SignExtend}(IR[15:0])$

● Přístup do paměti

- $\text{ALUOut} \leftarrow A + \text{SignExtend}(IR[15:0])$
 - Výpočet adresy pro přístup do paměti



4. krok: Zápis výsledku / přístup do pam.

- **Aritmeticko-logická operace (*konec*)**
 - $\text{Reg}[\text{IR.rd}] \leftarrow \text{ALUOut}$
- **Zápis do paměti (*konec*)**
 - $\text{Memory}[\text{ALUOut}] \leftarrow B$
- **Čtení z paměti**
 - $\text{DR} \leftarrow \text{Memory}[\text{ALUOut}]$





5. krok: Dokončení čtení z paměti

- Čtení z paměti (*konec*)
 - $\text{Reg}[\text{IR.rt}] \leftarrow \text{DR}$




Implementace vícecyclové datové cesty

 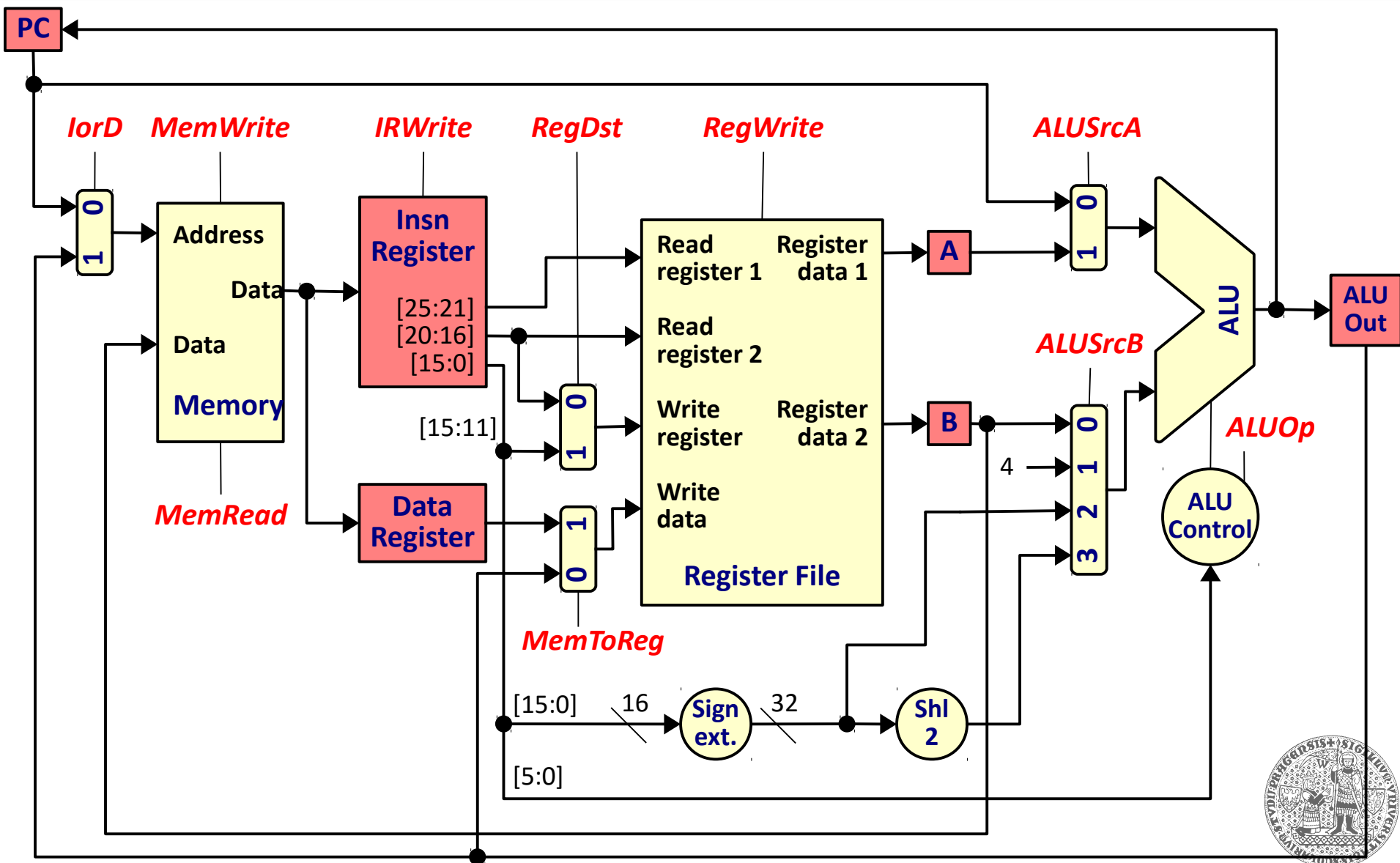


Řízení vícecyklové datové cesty

• Sekvenční proces

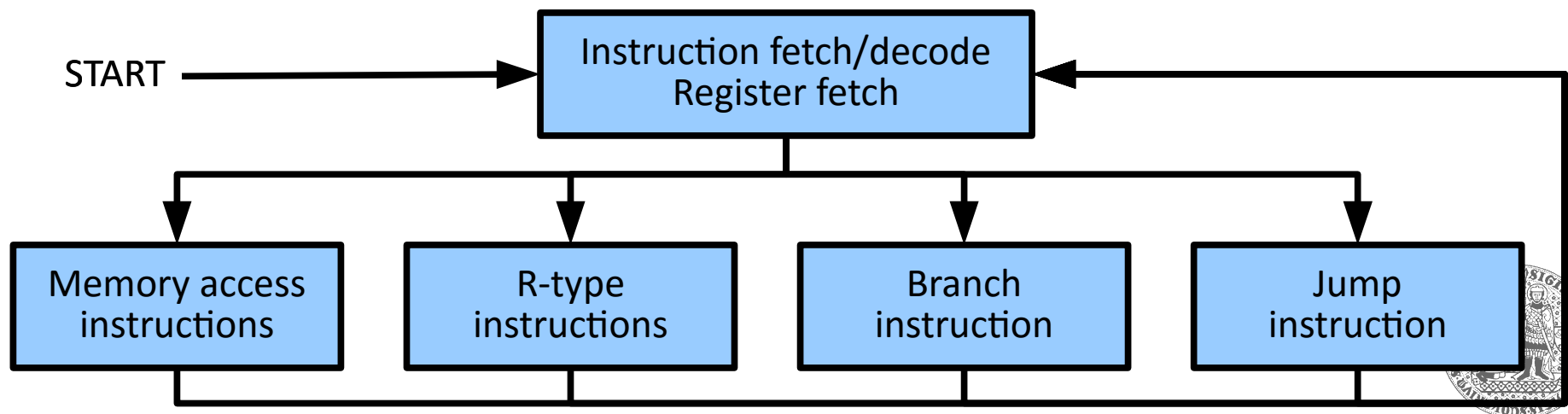- Zpracování instrukcí ve více hodinových cyklech
 - Řadič je sekvenční obvod (konečný automat)
 - Aktuální stav řadiče uchováván v paměťovém prvku (stavovém registru)
 - Kombinační logika určuje následující stav, který se do stavového registru zapíše s náběžnou hranou hodinového signálu




Instruction fetch/decode, Register fetch

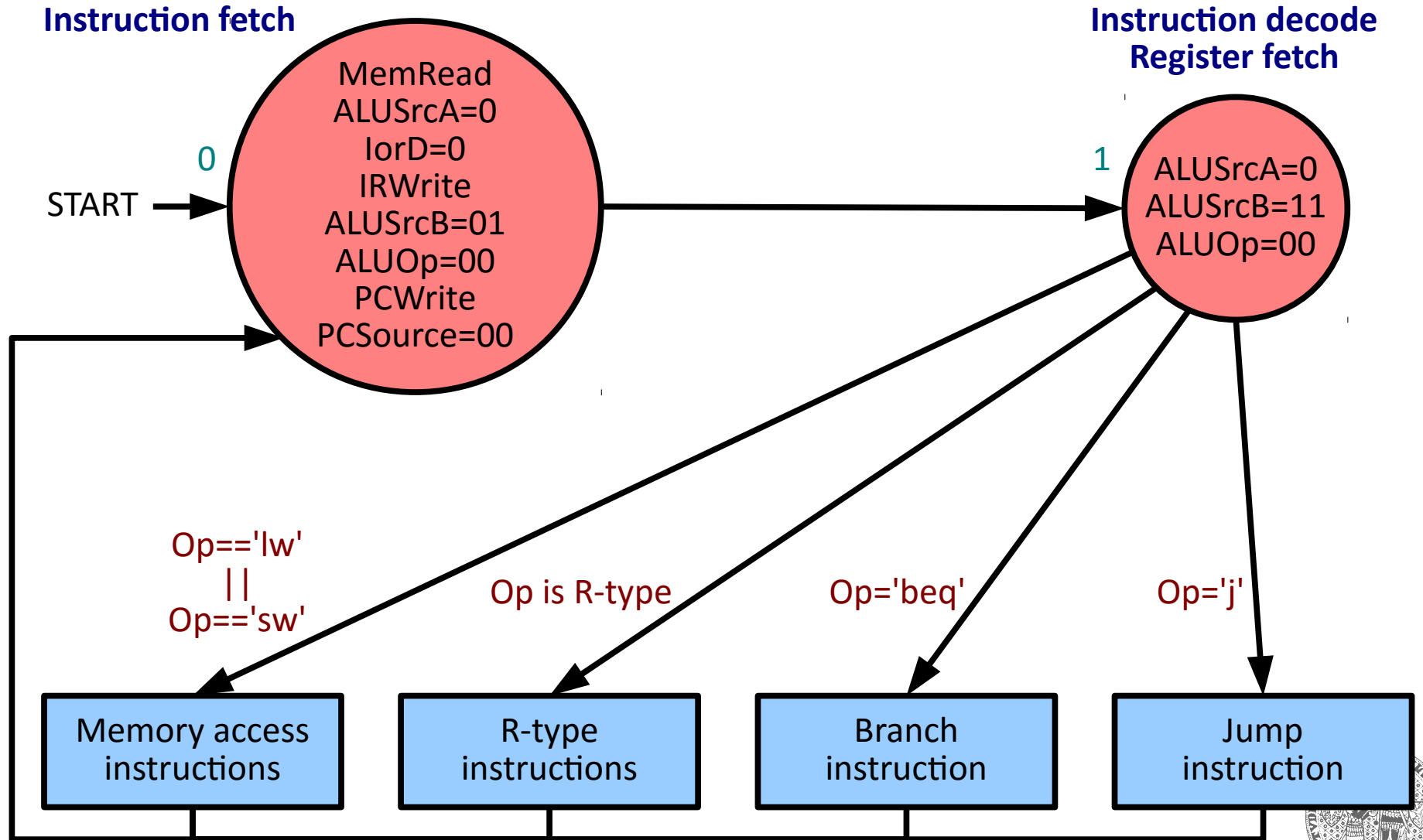


Memory access instructions

Memory address computation

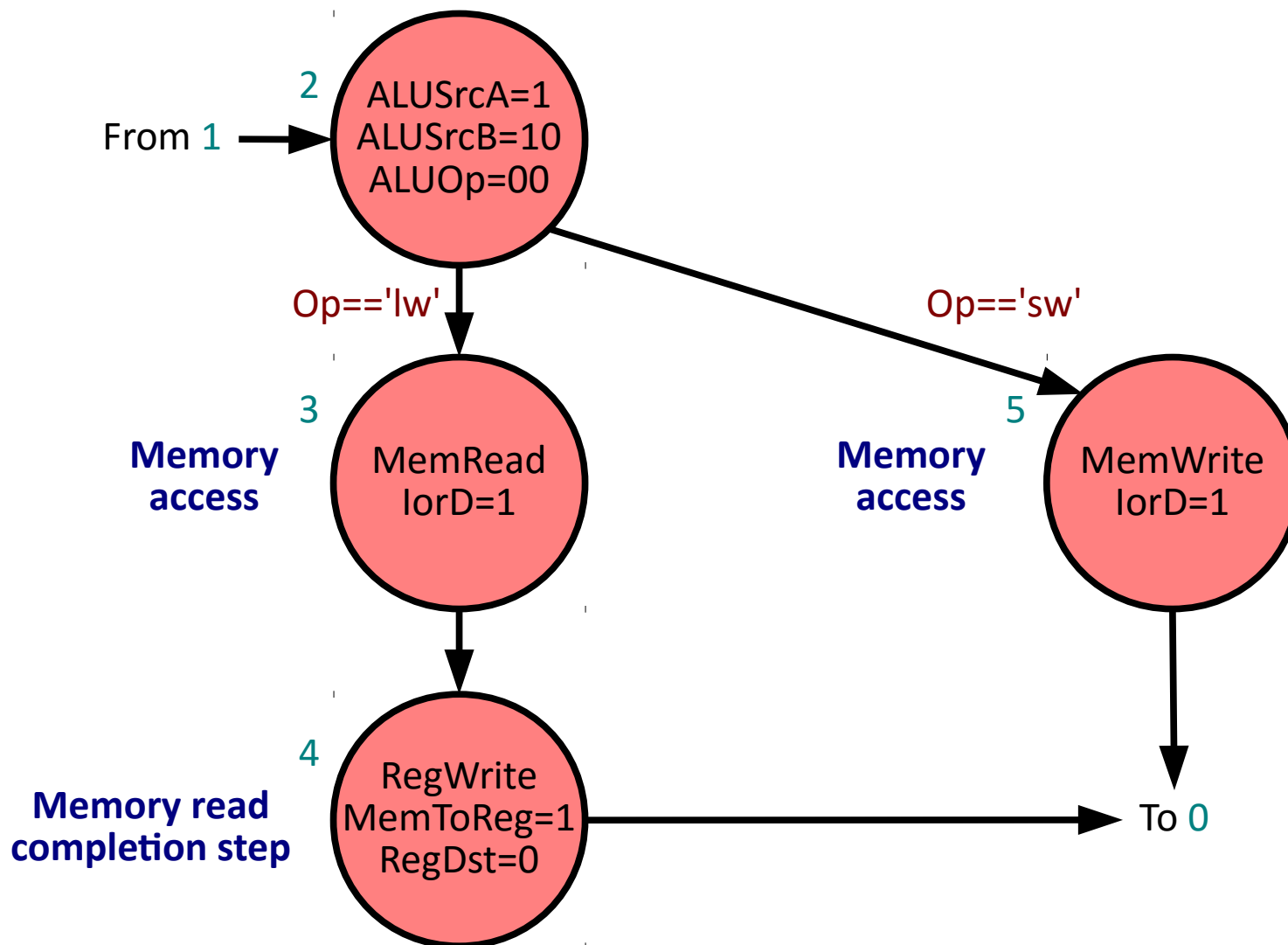


R-type instructions

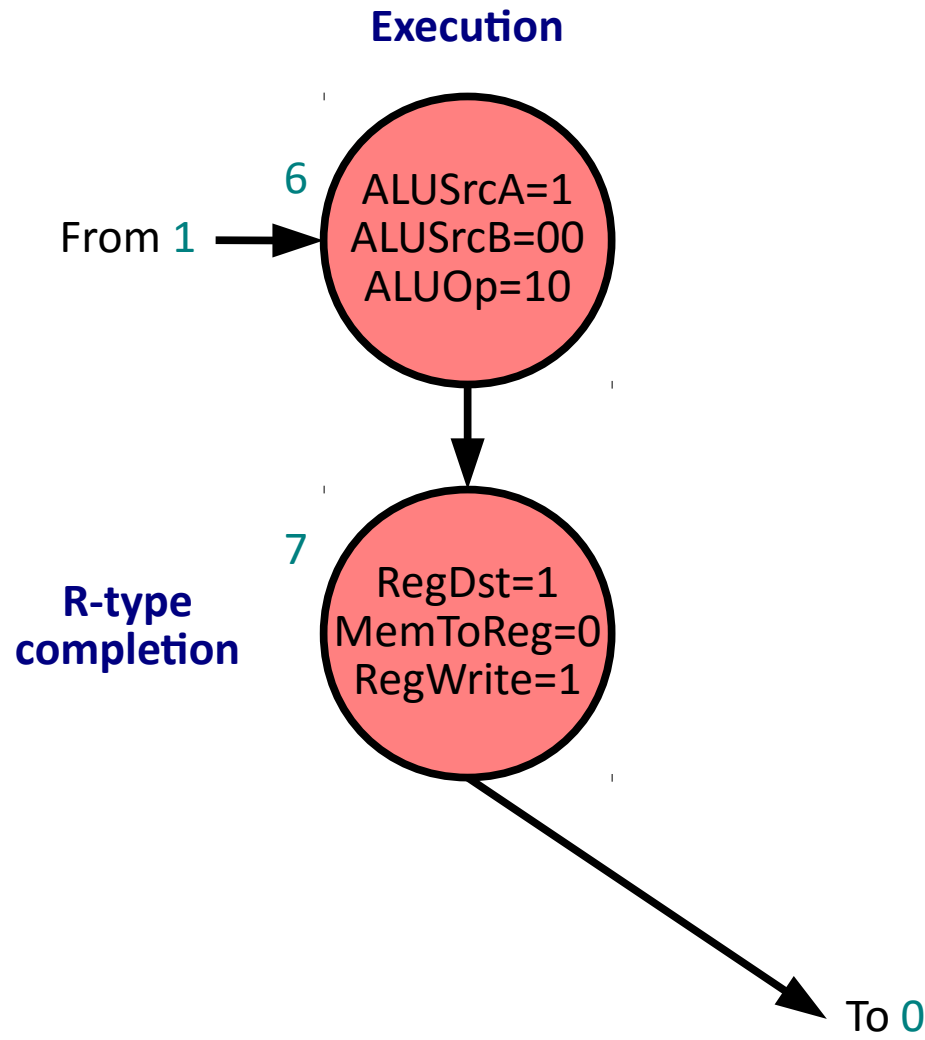


Branch instruction

Branch completion


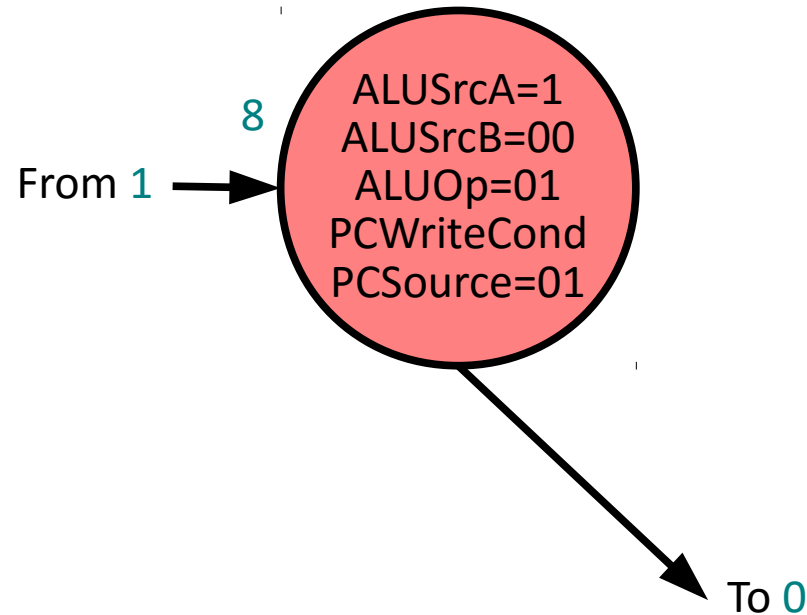


Jump instruction

Jump completion

 

Řízení vícecyclové datové cesty (2)

 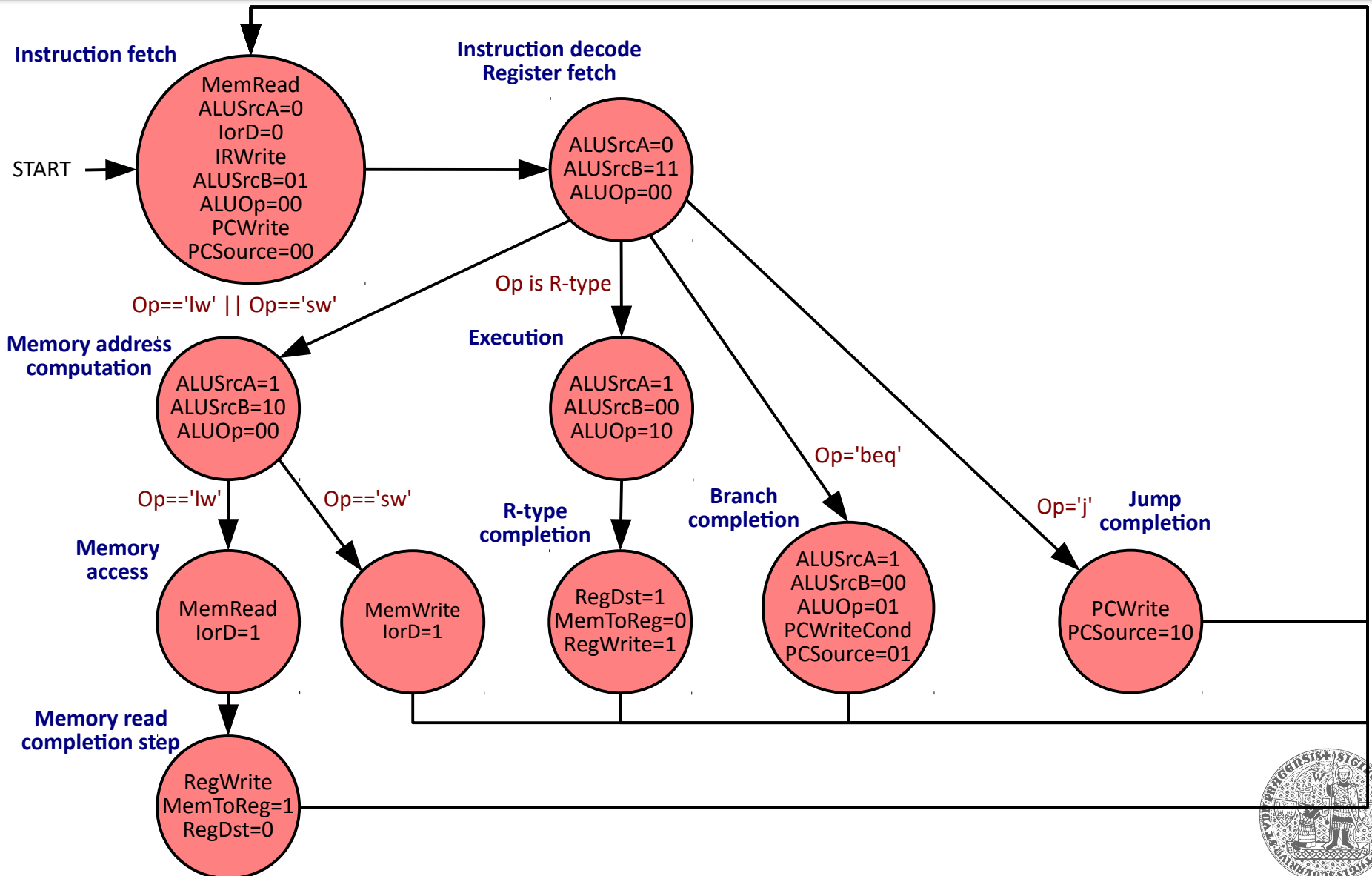

Tok provádění instrukcí

- Sekvenční a očekávané řízení toku

- Běžný kód, podmíněný nebo nepodmíněný skok

- Neočekávaná změna toku

- Vnitřní příčina (*Exception/Trap*)

- Aritmetické přetečení
- Nedefinovaná instrukce
- Nepovolený přístup do paměti
- Selhání hardwaru
- Vyvolání služby operačního systému

- Vnější příčina (*Interrupt*)

- Požadavek I/O zařízení
- Selhání hardwaru




Podpora výjimek a přerušení

● Hardwarová podpora


- Zastavení vykonávání instrukce
 - Zachování korektního stavu procesoru
- Možnost identifikace příčiny
 - Příznakové bity ve speciálním registru
 - Číslo výjimky
- Uschování adresy instrukce, při které výjimka nastala
 - Možnost restartovat běh nebo pokračovat v běhu
- Skok na adresu obslužné rutiny
 - Jedna adresa vs. různé adresy pro různé druhy výjimek



Podpora výjimky přetečení

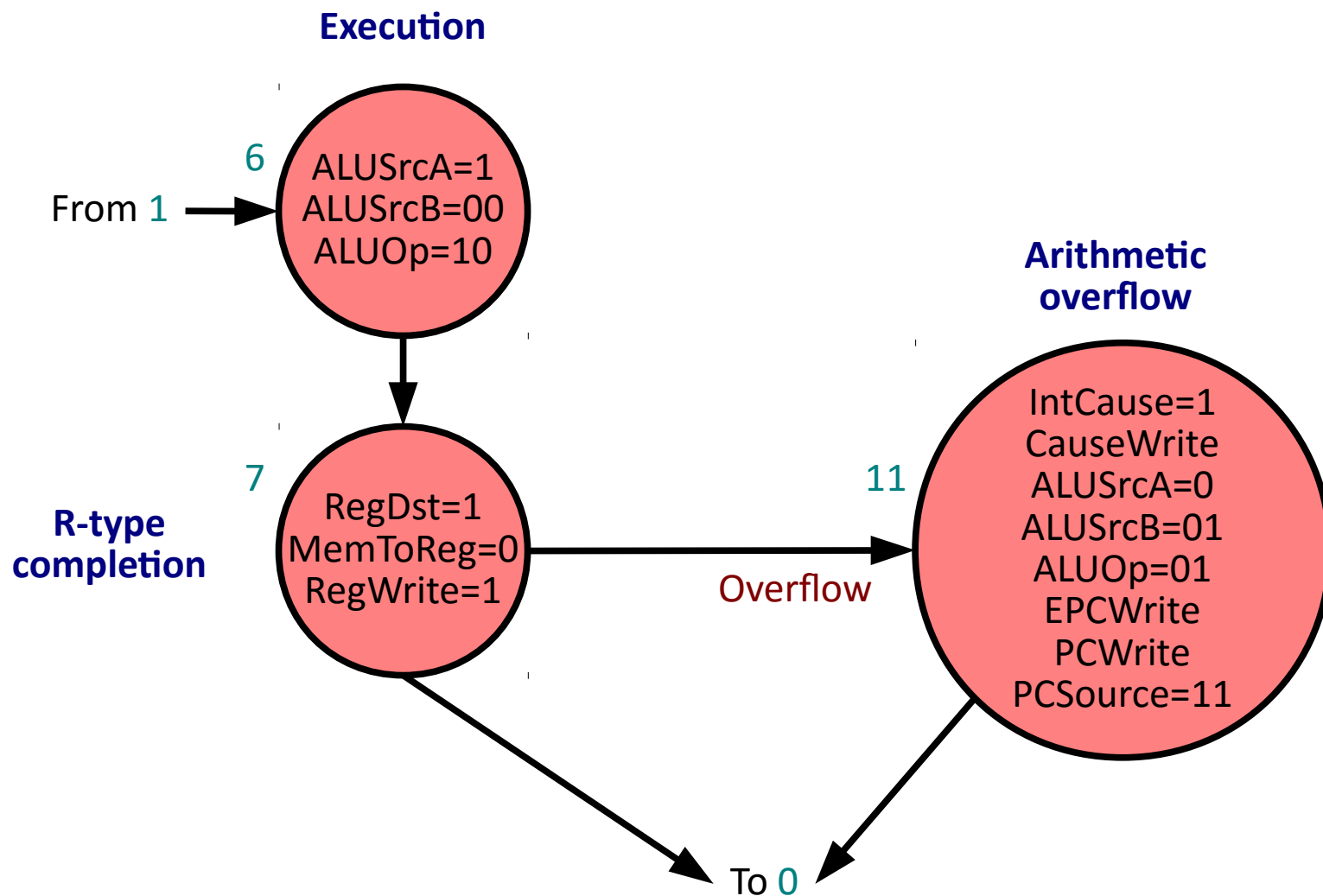

Podpora výjimky neplatné instrukce

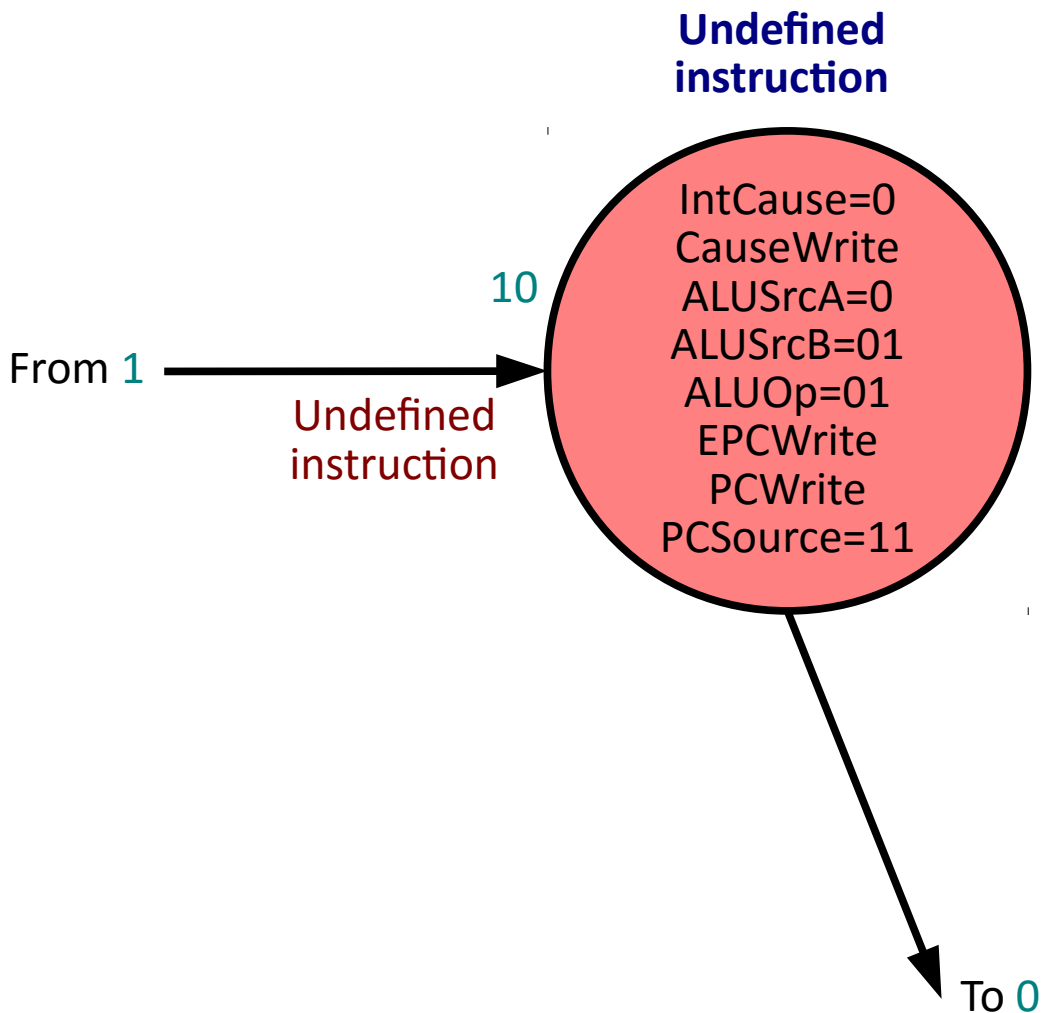

Podpora výjimek a přerušení (2)

● Softwarová obsluha

- Uschování stavu původního výpočtu
- Zjištění příčiny
- Obsluha příslušného typu výjimky/přerušení
 - Obsluha I/O zařízení
 - Změna stavu výpočtu
 - Ukončení výpočtu
- Obnovení stavu původního výpočtu
- Návrat do původního výpočtu
 - Provedení následující instrukce
 - Restart instrukce, která výjimku vyvolala



Výkon vícecyklové datové cesty

- **Instrukční mix**

- 30% load (5ns), 10% store (5ns)
- 50% add (4ns), 10% mul (20ns)

- **Jednocyklová datová cesta (takt 20ns, CPI = 1)**

- **20ns** na instrukci \Rightarrow výkon **50 MIPS**

- **Jednoduchá vícecyklová datová cesta (takt 5ns)**

- $CPI \approx (90\% \times 1) + (10\% \times 4) = 1.3$
- **6.5ns** na instrukci \Rightarrow výkon **153 MIPS**

- **Jemně členěná vícecyklová datová cesta (takt 1ns)**

- $CPI \approx (30\% \times 5) + (10\% \times 5) + (50\% \times 4) + (10\% \times 20) = 6$
- **6ns** na instrukci \Rightarrow výkon **166 MIPS**




Realizace vícecyklového řadiče

- **Realizace konečného automatu**

- Stav + podmínky = paměť + logika = sekvenční obvod
 - Konkrétní realizace závisí na reprezentaci vnitřního stavu
 - Obvodové řešení
 - Posuvný řetězec klopných obvodů
 - Stavový registr, kombinační logika
 - Paměť + jednoduchý sekvenční obvod
 - Mikroprogramování, nanoprogramování



Stavový registr + kombinační logika

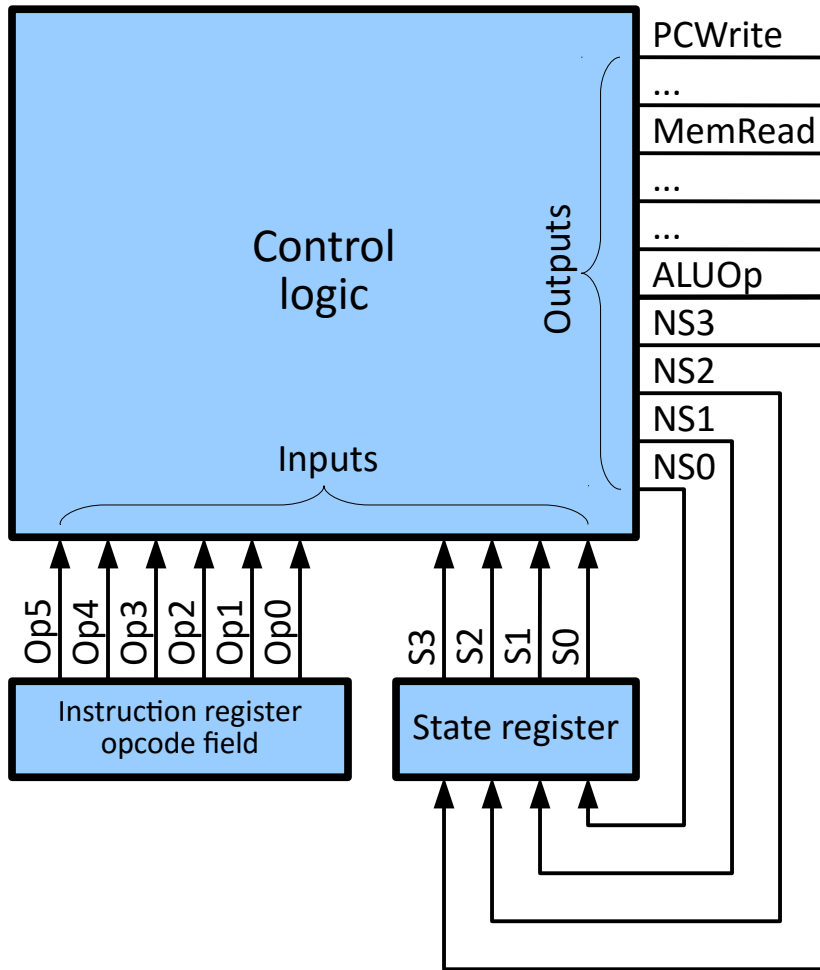


● Řídící logika


- Kombinační obvod
- ROM, FPGA



Použití čítače pro následující stav

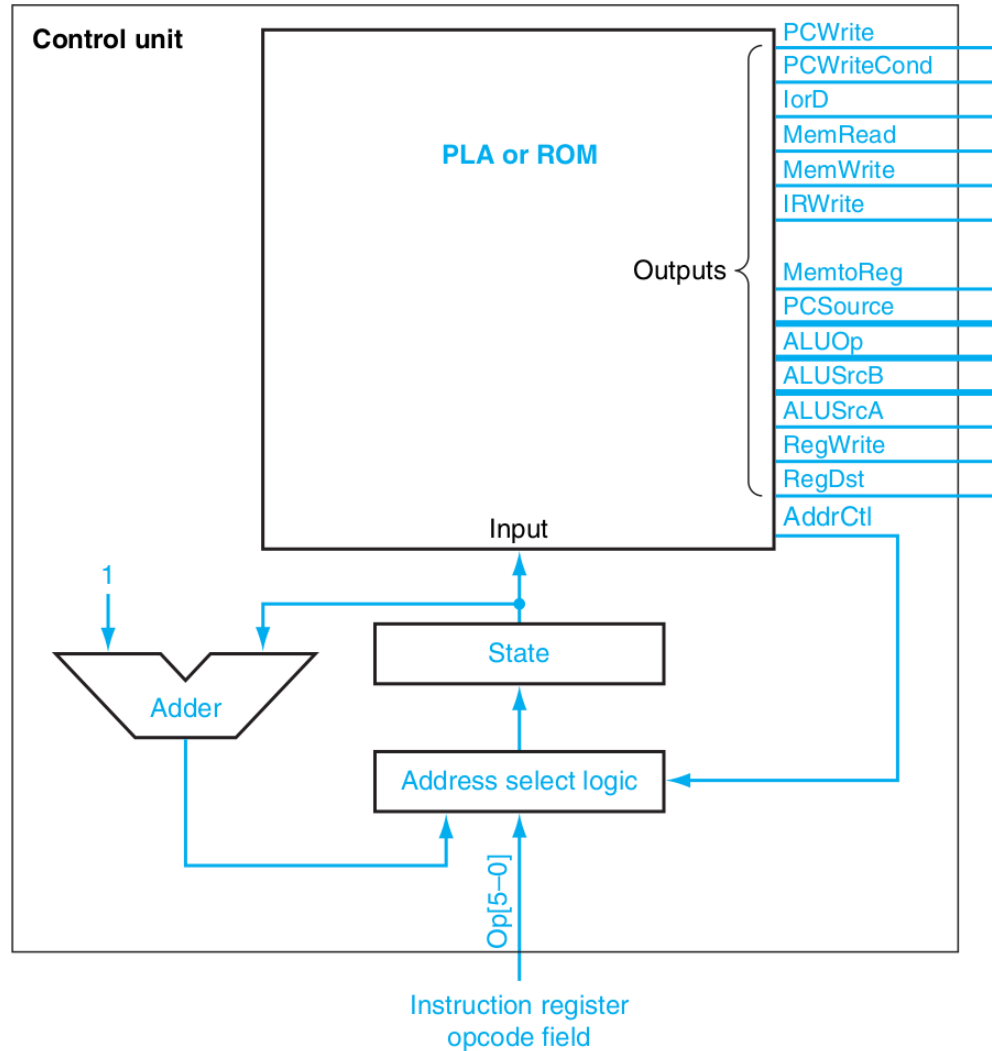


Logika pro výběr adresy

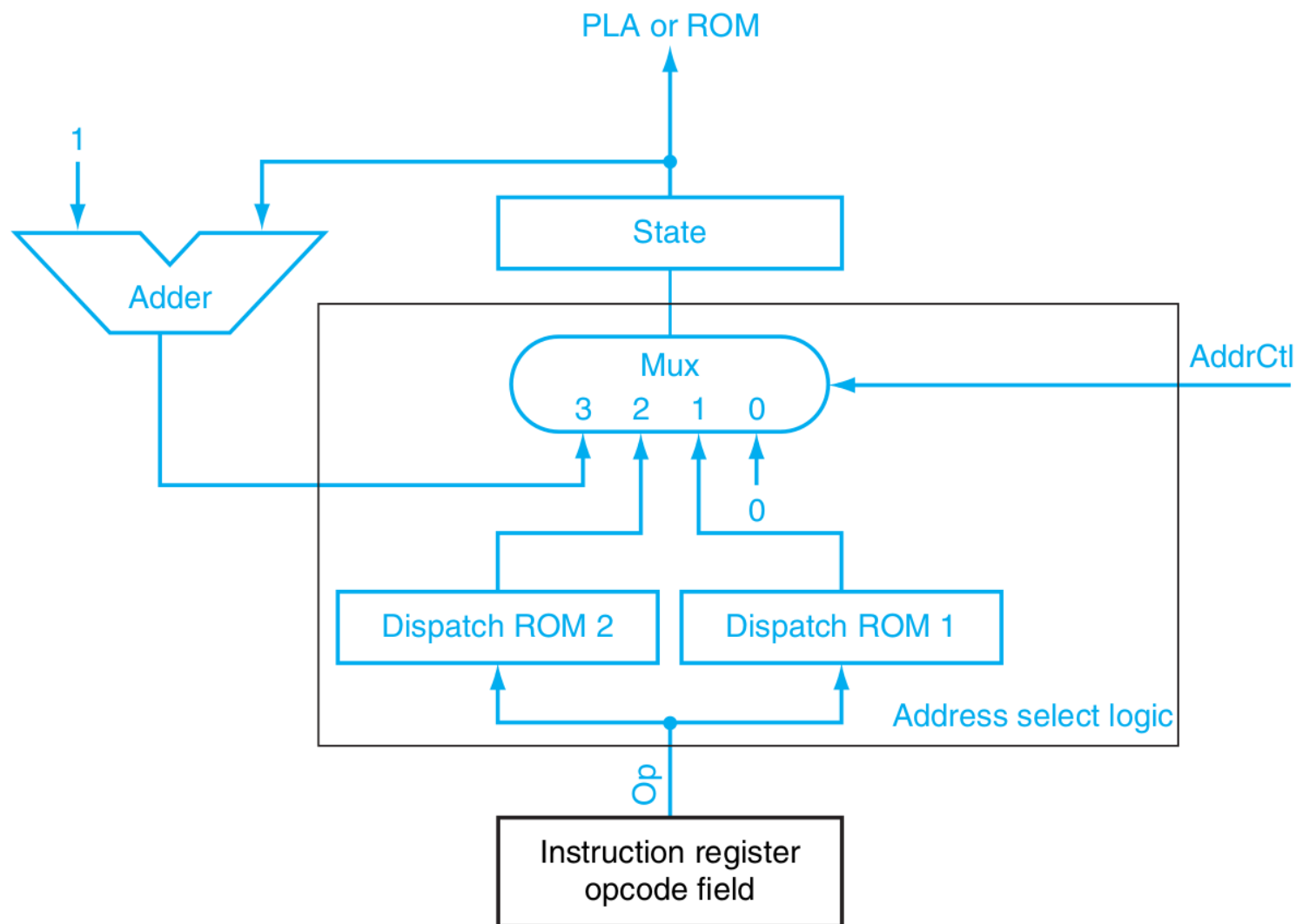

Horizontální formát mikroinstrukcí



- **Přímá reprezentace řídicích signálů**

 - Paměť mikroinstrukcí obsahuje přímo hodnoty řídicích signálů
 - Není potřeba dekodovat (rychlost)
 - Libovolná kombinace (pružnost)
 - Velké prostorové nároky



Vertikální formát mikroinstrukcí

  
- **Kódovaná reprezentace řídících signálů**
 - Mikroinstrukce obsahují jen čísla platných kombinací řídících signálů
 - Tato čísla se dekódují samostatným dekodérem nebo dekodéry (zpomalení, omezení pružnosti)



- **Kombinace horizontálního a vertikálního kódování**
 - Mikroprogramová paměť obsahuje jen čísla platných kombinací řídících signálů (vertikální formát)
 - Převod na horizontální formát se nerealizuje pomocí fixního dekodéru (kombinačního obvodu), ale pomocí další paměti
 - Výrazně redukuje prostor potřebný k uložení mikroprogramu, ovšem za cenu nižší rychlosti



Srovnání mikro- a nanoprogramování

 

$$\text{Total Area} = n \times w = 2048 \times 41 = 83,968 \text{ bits}$$

$$\text{Microprogram Area} = n \times k = 2048 \times 7 = 14,336 \text{ bits}$$

$$\text{Nanoprogram Area} = m \times w = 100 \times 41 = 4100 \text{ bits}$$

$$\text{Total Area} = 14,336 + 4100 = 18,436 \text{ bits}$$

